

► Jaime Trarte

Parcial #3

► Sebastian De Valdencbro

1.


→ Realimentación de corriente (serie): i_o

→ Comparación de voltaje (serie): v_s

Amplificador serie-serie

• Parámetro "Z"


► La red de realimentación

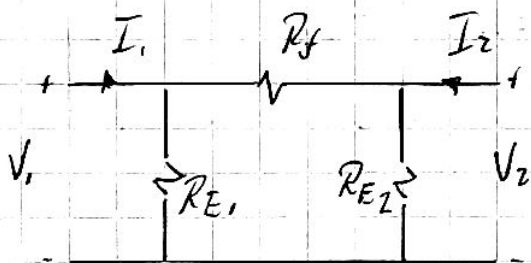

$$V_1 = Z_{11f} I_1 + Z_{12f} I_2$$


$$V_2 = Z_{21f} I_1 + Z_{22f} I_2$$

$$Z_{11f} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

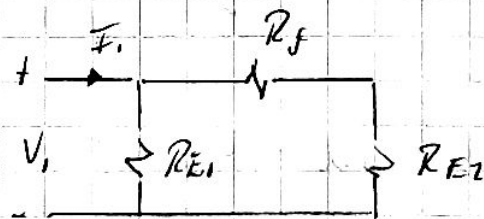

$$Z_{11f} = (R_f + R_{E2}) \parallel R_{E1}$$
$$Z_{11f} = 42.16 \, \Omega$$


$$Z_{12f} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

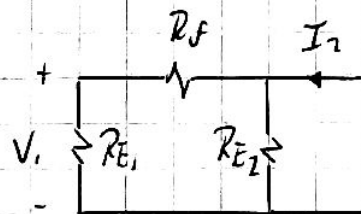

$$V_1 = \frac{I_2 R_{E2} R_{E1}}{R_{E1} + R_f + R_{E2}}$$


$$\Rightarrow \frac{V_1}{I_2} = Z_{12f} = \beta = \frac{R_{E1} \cdot R_{E2}}{R_{E1} + R_f + R_{E2}} = 9.73 \, \Omega$$

$$Z_{zzf} = \frac{V_z}{I_z} \bigg|_{I_1=0}$$

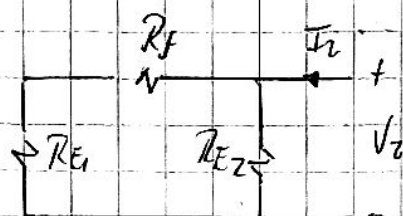

$$Z_{zzf} = (R_{E1} + R_F \parallel R_{E2}) = 13,8 \, \Omega$$

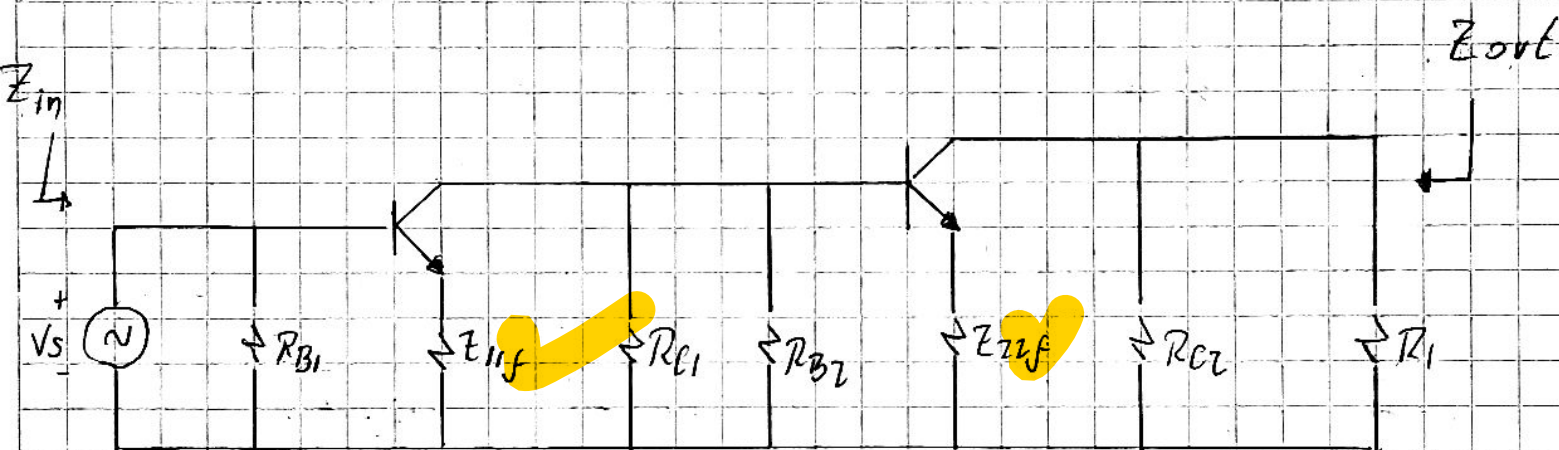► El amplificador sin realimentación y efectos de carga.



Nota: En DC no hay efectos de carga

$$I_{CQ1} = \frac{V_{BB1} - V_{BE}}{\frac{R_{B1}}{\beta} + R_{E1}}$$

$$V_{BB1} = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_2} = 1,69 \, V$$

$$R_{B1} = R_1 \parallel R_2 = 16,75 \, k\Omega$$

$$I_{CQ1} = 3,30 \, mA$$

$$I_{CQ2} = \frac{V_{BB2} - V_{BE}}{\frac{R_{B2}}{\beta} + R_{E2}}$$

$$V_{BB2} = \frac{V_{CC} R_3}{R_3 + R_4} = 0,87 \, V$$


$$R_{B2} = \frac{R_4 \cdot R_3}{R_3 + R_4} = 1,87 \, k\Omega$$

$$I_{CQ2} = 5,04 \, mA$$

$$\cdot r_{\pi 1} = \frac{\beta \cdot 26 \text{ mV}}{I_{CQ1}} = 787,88 \, \Omega$$

$$\cdot r_{\pi 2} = \frac{\beta \cdot 26 \text{ mV}}{I_{CQ2}} = 515,87 \, \Omega$$

► Modelo híbrido en lazo abierto

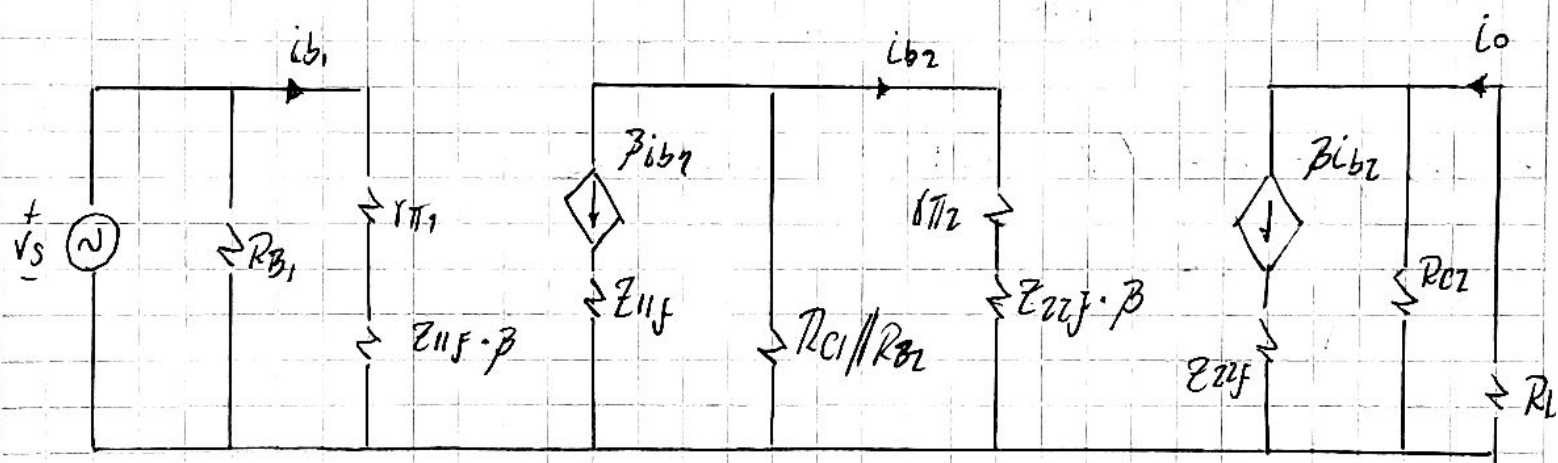

$$A = \frac{i_o}{v_s}$$

$$\cdot i_o = \frac{\beta i_{b2} R_{C2}}{R_{C2} + R_L} = 50 i_{b2}$$

$$\cdot i_{b1} = \frac{i_s R_{B1}}{R_{B1} + r_{\pi 1} + (z_{11f} \cdot \beta)} = 0,77 i_s$$

$$\cdot i_{b2} = \frac{-\beta i_{b1} (R_{C1} \parallel R_{B2})}{(R_{C1} \parallel R_{B2}) + r_{\pi 2} + (z_{22f} \cdot \beta)} = -27,82 i_{b1}$$

$$\cdot i_o = 50 (-27,82 (0,77 i_s)) = -1071,07 i_s$$

$$\cdot v_s = i_{b1} (r_{\pi 1} + (z_{11f} \cdot \beta)) = 0,77 i_s (r_{\pi 1} + (z_{11f} \cdot \beta)) = -0,77 \left(\frac{i_o}{1071,07} \right) (r_{\pi 1} + (z_{11f} \cdot \beta))$$

$$A = \frac{i_o}{v_s} = - \frac{1071,07}{0,77 (r_{\pi 1} + (z_{11f} \cdot \beta))} = -0,278 \, V$$

$$A_f = \frac{A}{1 + \beta A} = \frac{-0.278 \text{ V}}{1 + (9.73 \Omega (-0.278 \text{ V}))} = 0.162 \text{ V}$$

$$\blacktriangleright Z_{in} = (r_{\pi 1} + Z_{in f} \cdot \beta) \parallel R_{B1} = 3852.87 \Omega$$

$$\blacktriangleright Z_{out} = R_{C2} \parallel R_L = 500 \Omega$$

$$\blacktriangleright Z_{in f} = \underset{\substack{\uparrow \\ Z_{in}}}{R_i} / (1 + \underset{\substack{\downarrow \\ 9.73}}{\beta |A|}) = 14274.65 \Omega$$

$$\blacktriangleright Z_{out f} = \underset{\substack{\uparrow \\ Z_{out}}}{R_{out}} (1 + \underset{\substack{\downarrow \\ 9.73}}{\beta |A|}) = 1852.47 \Omega$$

2)

$$a) A(j\omega) = \frac{200}{\left(1 + \frac{j\omega}{2 \times 10^5}\right)^4}$$

$$\beta = 5 \quad y \quad \beta = 0,01$$

$$-180 = -4 \tan^{-1}\left(\frac{\omega - 180}{2 \cdot 10^5}\right)$$

$$\tan(45) = \frac{\omega - 180}{2 \cdot 10^5} \rightarrow \omega - 180 = 1 \cdot 2 \cdot 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Evaluando en la función de Magnitud
 $| \beta A(\omega) |$

• $\beta = 5$

$$| \beta A(\omega) | = \frac{1000}{\left(\sqrt{1 + \left(\frac{2 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^5}\right)^2}\right)^4} = \frac{1000}{\sqrt{2}^4}$$

$$= \frac{1000}{4} = 250 > 1 \text{ inestable}$$

• $\beta = 0,01$

$$| \beta A(\omega) | = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} < 1 \text{ estable}$$

b) β para margen de ganancia de -18 dB

$$20 \log(A) = -18$$

$$A = 10^{-\frac{18}{20}} = 0,1258$$

$$|PA|_{\omega_{180}} = 0,1258 \Rightarrow \frac{\beta \cdot 200}{4} = 0,1258$$

$$\beta = \frac{4 \cdot 0,1258}{200} \Rightarrow 2,516 \cdot 10^{-3}$$

β debe tener un valor de $2,516 \cdot 10^{-3}$ para tener un margen de ganancia de -18 dB