
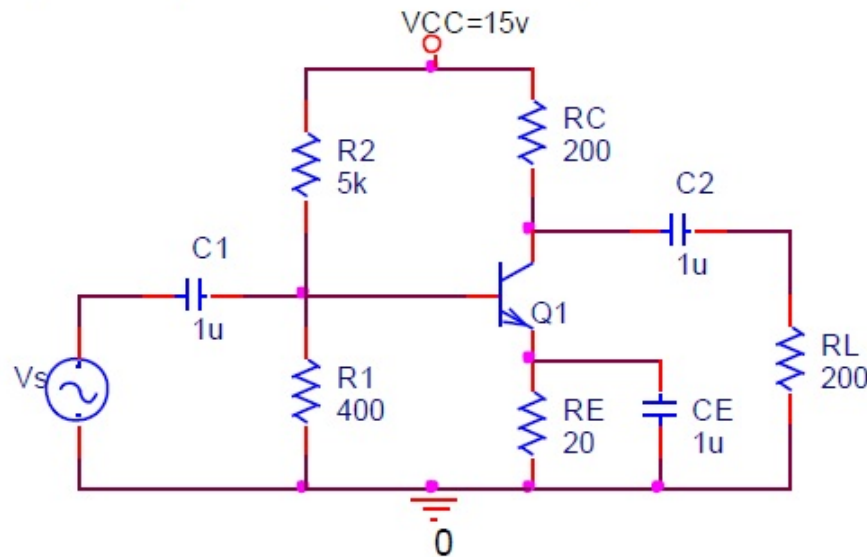


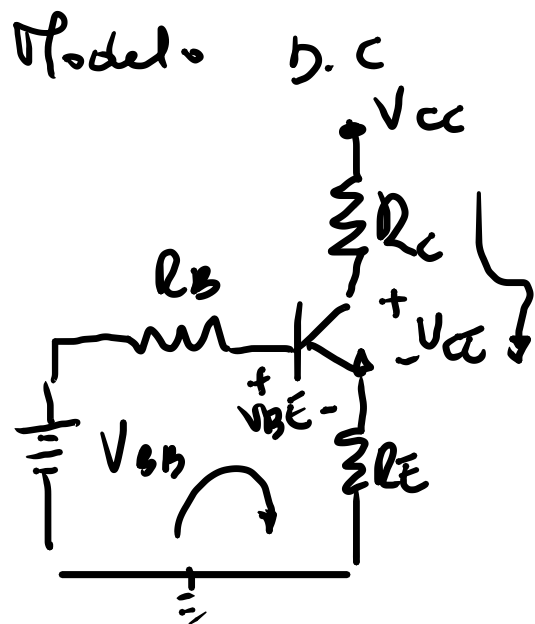1. Para el siguiente amplificador (Valor: 2.5 unidades):



$\beta = 200$.

Hallar: recta de carga DC, A_v , A_i , Z_{in} , Z_{out} , V_{omaxp} , V_{imaxp} , PL, PDC y % de eficiencia del amplificador.



L.V.K en malla de entrada:

$$V_{BB} = I_C \frac{R_B}{\beta} + V_{BE} + I_C R_E$$

$$\Rightarrow I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta} + R_E} = 18.3 \text{ mA}$$

L.V.K en malla de salida:

$$V_{CC} = I_C (R_C + R_E) + V_{CE}$$

$$\Rightarrow V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_E) = 10.98 \approx 11 \text{ (V)}$$

$$R_B = R_1 \parallel R_2 = 370 \Omega$$

$$V_{BB} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} = 1.1 \text{ (V)}$$

Análisis DC:


$\Rightarrow C \rightarrow$ Abierto

$\Rightarrow V_{AC} \rightarrow$ Cero

$$I_{C\max} (V_{CE}=0) = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = 68.1 \text{ mA}$$

$$V_{CE\max} (I_C=0) = V_{CC} = 15 \text{ (V)}$$

La recta DC queda:

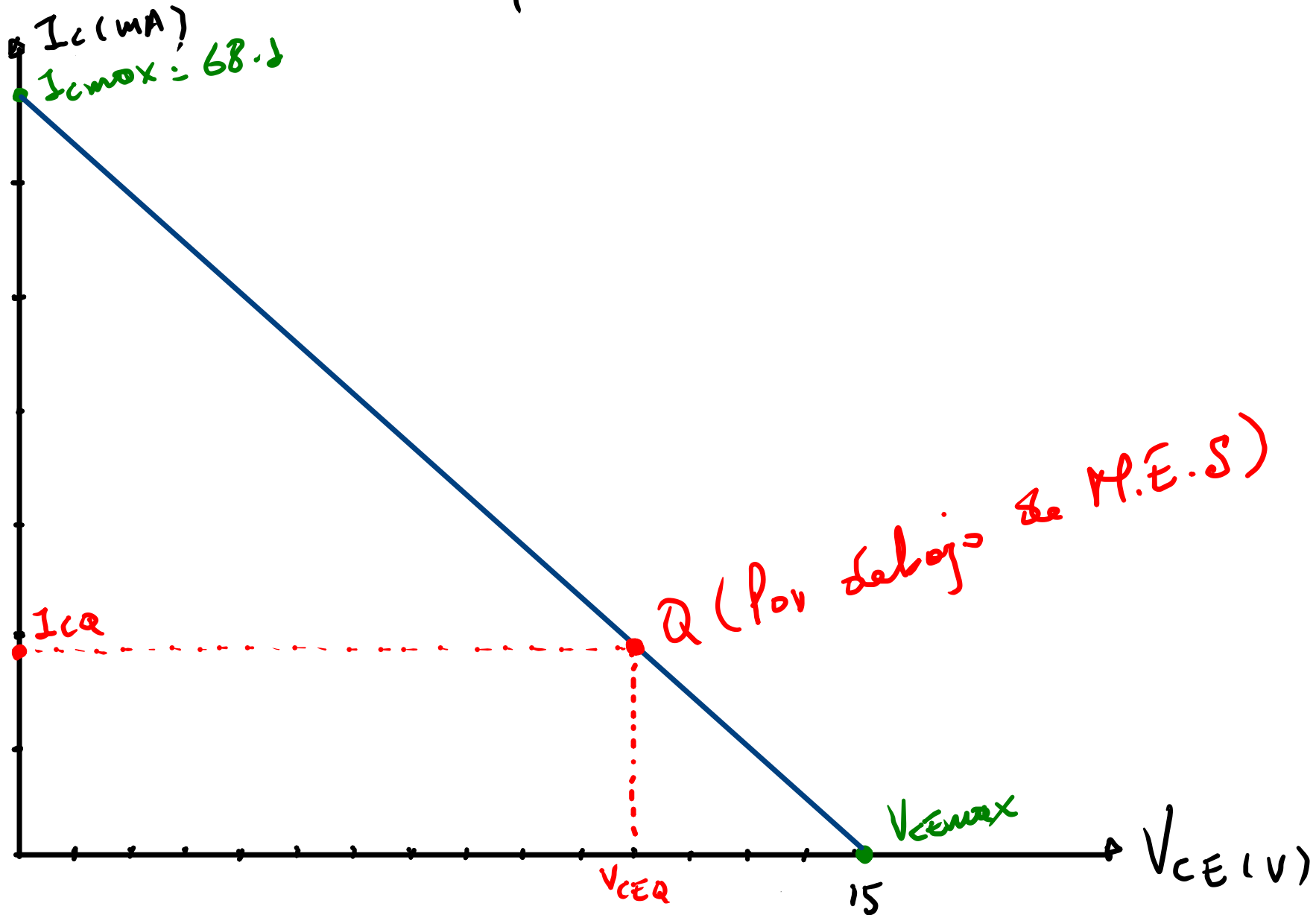


Análisis A.C $\Rightarrow C \rightarrow C_{ito}$
 $V_{oc} \rightarrow C_{ore}$

$$r_{\pi} = \frac{\beta 26mV}{I_{CQ}} = 284 \Omega$$

$$R_B = R_1 \parallel R_2 = 370 \Omega$$

Modelo híbrido:

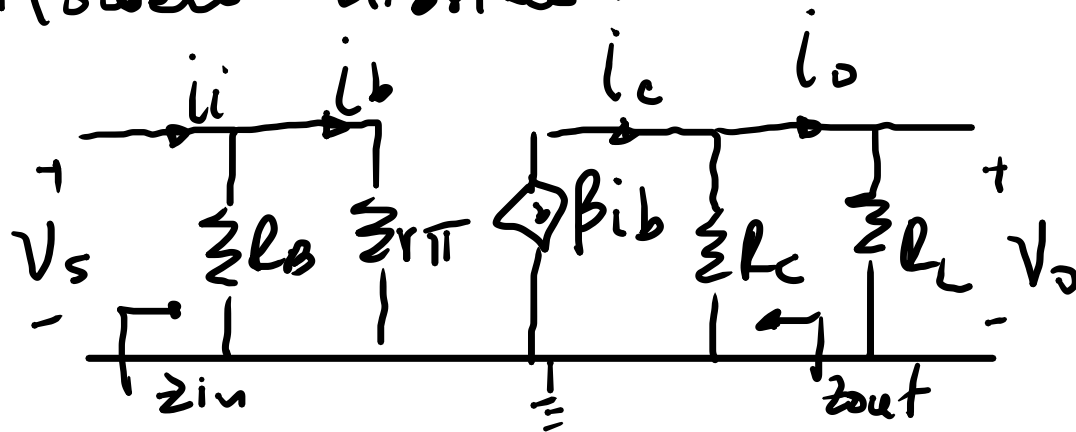

$$V_o = -\beta i_b R_C \parallel R_L$$

$$V_s = i_b r_{\pi}$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_s} = -\beta \frac{R_C \parallel R_L}{r_{\pi}} = \frac{-(200)(100)}{284} = -\underline{\underline{70.4}}$$

$$i_o = -\frac{\beta i_b R_C}{R_C + R_L}; \quad i_b = \frac{i_i R_B}{R_B + r_{\pi}}, \text{ reemplazando:}$$

$$i_o = -\frac{\beta R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{i_i R_B}{R_B + r_{\pi}} \Rightarrow \frac{i_o}{i_i} = \frac{-\beta R_C R_B}{(R_C + R_L)(R_B + r_{\pi})} = -\underline{\underline{56.6}}$$

$$z_{in} = r_{\pi} \parallel R_B = 284 \parallel 370 = 160.7 \Omega$$

$$z_{out} = R_C = 200 \Omega$$

$$V_{o\max} = i_{o\max} R_L ; \quad i_{o\max} = \frac{i_{c\max} R_c}{R_c + R_L}$$

$$i_{c\max} = I_{CQ} = 18.3 \text{ mA} \quad (\text{Case II})$$

$$\Rightarrow V_{o\max} = I_{CQ} (R_c \parallel R_L) = 1.83 \text{ V}$$


$$V_{i\max} = \frac{V_{o\max}}{|A_v|} = \frac{1.83}{70.4} \approx 26 \text{ mV}$$

$$P_L = \frac{V_{o\max}^2}{2R_L} = \frac{(1.83)^2}{2(200)} = 8.37 \text{ mW}$$

$$P_{DC} = V_{CC} I_{CQ} = 15 (18.3 \text{ mA}) = 274.5 \text{ mW}$$

$$\eta\% = \frac{P_L}{P_{DC}} \times 100\% = \frac{8.37}{274.5} \times 100\% = 3.05\%$$

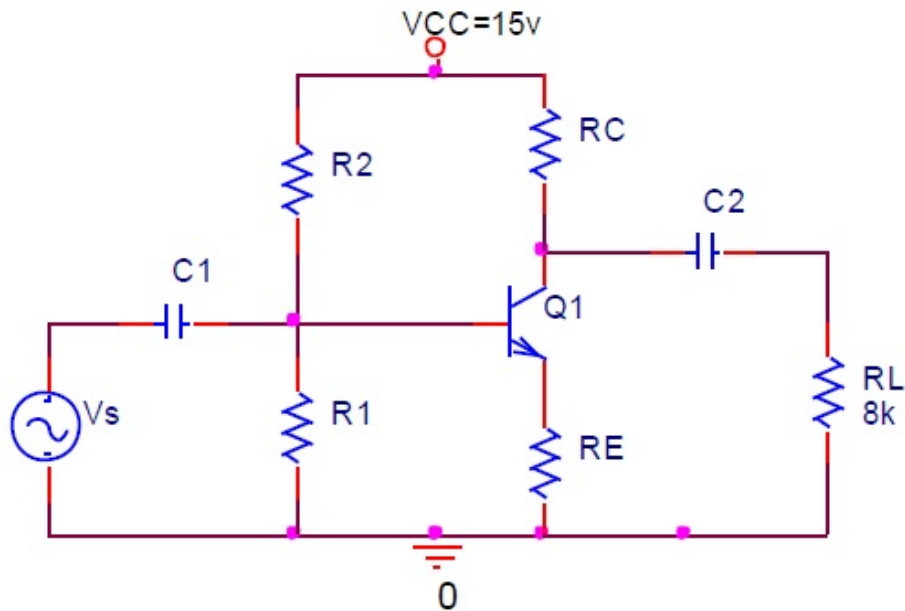2. Diseñar el siguiente amplificador EC para $A_v = -50$, considerando máxima excursión simétrica (MES) ($\beta = 200$, valor: 2.5 unidades):



$$R_1 = \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}}$$


$$R_2 = \frac{R_B V_{CC}}{V_{BB}}$$

Por M.T.P :

$$R_C = R_L = 8k$$

Para R_E uso la ganancia A_v

Modelo híbrido:

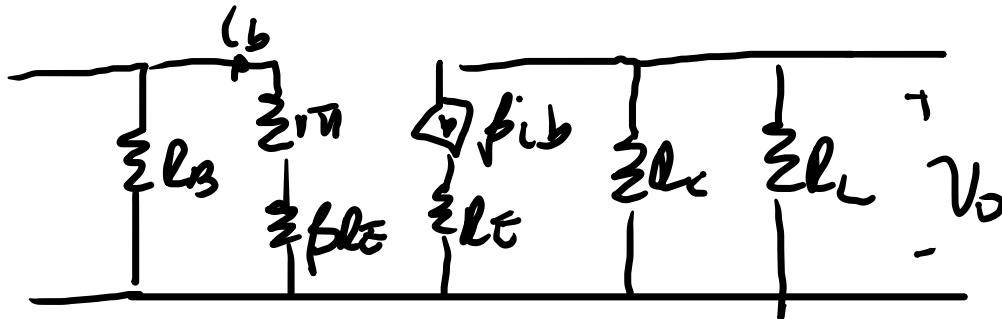

$$\Rightarrow A_v \approx \frac{-R_C \parallel R_L}{R_E} \approx -50$$

Hallamos $I_{ca} = \frac{V_{CC}}{R_{oc} + R_{ac}}$;

$$I_{ca} = \frac{15}{8.08k + 4.08k} = 1.24mA$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-\beta R_C \parallel R_L}{r_{\pi} + \beta R_E}$$

Consideramos $r_{\pi} \ll \beta R_E$

$$R_E \approx \frac{-R_C \parallel R_L}{-50} \approx 80\Omega$$

$$R_{oc} = R_C + R_E = 8.08k$$

$$R_{ac} = (R_C \parallel R_L) + R_E = 4.08k$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta 26 \text{ mV}}{I_{CQ}} = \frac{200(26)}{1.24} = 4.2 \text{ k}\Omega$$

$$r_{\pi} \ll \beta R_E \Rightarrow 4.2 \text{ k}\Omega \ll 200(80) ??$$

$$4.2 \text{ k} \ll 16 \text{ k} \quad \text{NO!!}$$

Se debe corregir R_E

$$R_E^* = R_E - \frac{r_{\pi}}{\beta} = 80 - \frac{4.2 \text{ k}}{200} = 59 \Omega$$

$$R_B = 0.1 \beta R_E^* = 0.1(200)(59) = 1.18 \text{ k}\Omega$$

Haciendo L.V.A en malla de entrada en DC:

$$V_{BB} = \frac{I_{CQ} R_B}{\beta} + V_{BE} + I_{CQ} R_E^* = 0.78 \text{ (V)}$$

$$R_1 = \frac{R_B}{1 - V_{BE}/V_{CC}} = \frac{1.18 \text{ k}\Omega}{1 - 0.78/15} = 1.24 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_B V_{CC}}{V_{BB}} = \frac{1.18 \text{ k}(15)}{0.78} = 22.7 \text{ k}\Omega$$