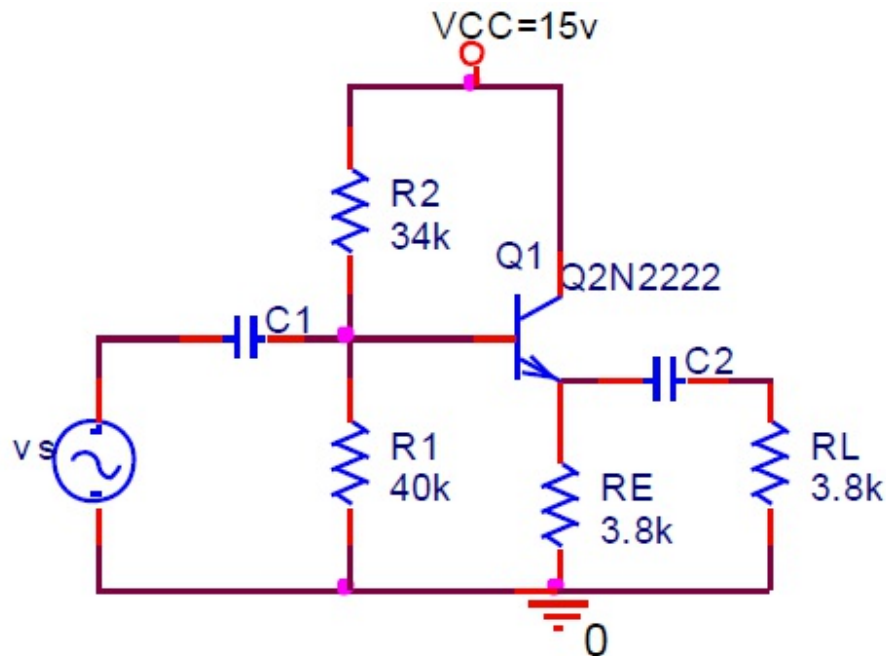


Parcial 1B - Solución

1. Analizar el siguiente amplificador:




$$\beta = 100$$

$$R_B = R_1 \parallel R_2 = 18.38 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} = 8.1 \text{ (V)}$$

Análisis D.C

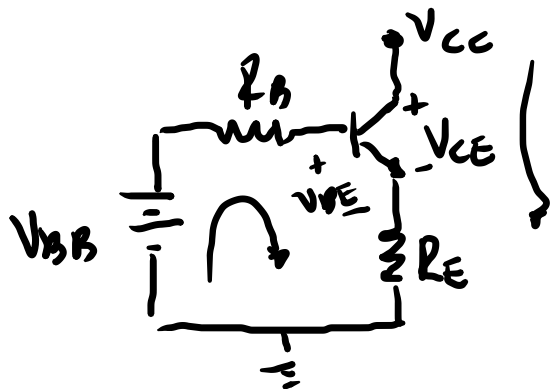

L.V.K en malla de entrada:

$$V_{BB} = \frac{I_{CQ}}{\beta} R_B + V_{BE} + I_{CQ} R_E$$

$$\Rightarrow I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta} + R_E} = 1.85 \text{ mA}$$


L.V.K en malla de salida:

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C R_E$$

$$\Rightarrow V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_E \approx 8(V)$$


$$I_{Cmax} (V_{CE}=0) = \frac{V_{CC}}{R_E} = 3.95 mA \approx 4 mA$$

$$V_{CEmax} (I_C=0) = V_{CC} = 15(V)$$

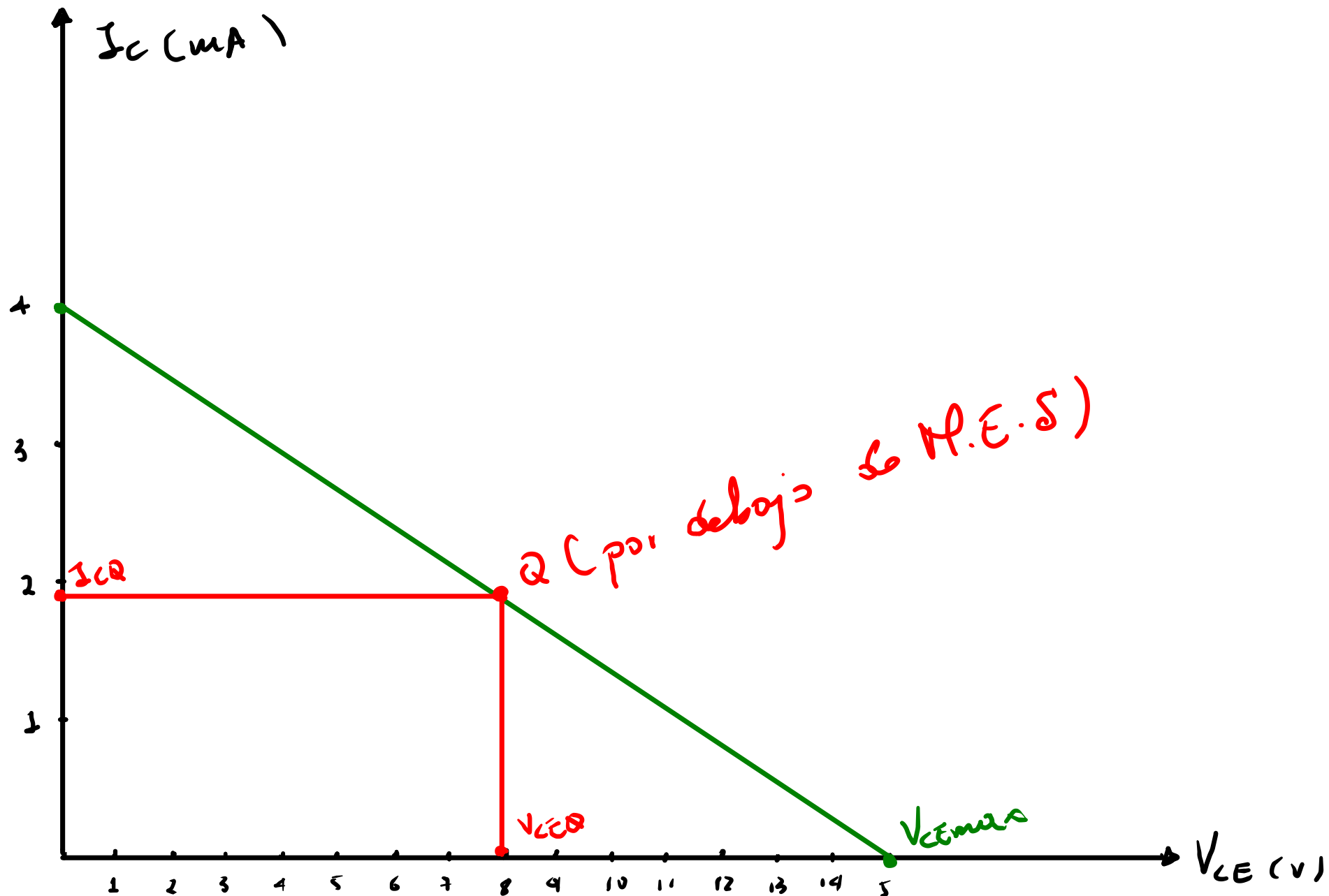

Análisis AC

Modelo híbrido

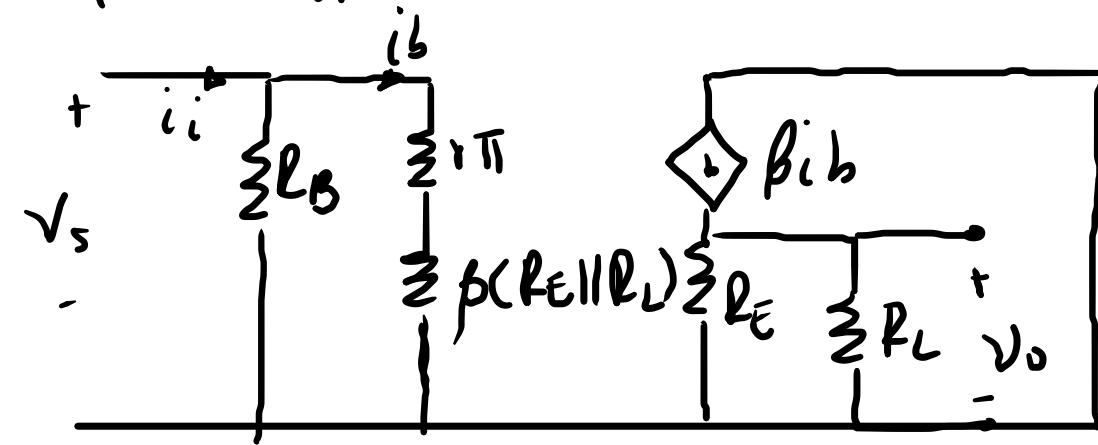

$$r_{\pi} = \frac{\beta 26 \text{ mV}}{I_{CQ}} = \frac{100(26)}{2.95} = 133 \text{ k}\Omega$$

$$R_B = R_1 || R_2 = 18.38 \text{ k}\Omega$$

Gainancia de Voltaje $A_v = \frac{V_o}{V_s}$:

$$V_o = \beta i_b R_E || R_L ; V_s = i_b (r_{\pi} + \beta (R_E || R_L))$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{\beta (R_E || R_L) i_b}{(r_{\pi} + \beta (R_E || R_L)) i_b} = 0.993 \approx 1$$

Gainancia de Corriente $A_i = \frac{I_o}{I_i}$

$$I_o = \frac{\beta i_b R_E}{R_E + R_L} ; i_b = \frac{I_i R_B}{R_B + r_{\pi} + \beta (R_E || R_L)} ; \text{Reemplazando } i_b :$$

$$\frac{I_o}{I_i} = A_i = \frac{\beta R_E R_B}{(R_E + R_L)(R_B + r_{\pi} + \beta (R_E || R_L))} = 4.38$$

$$Z_{in} = R_B \parallel (r_{\pi} + \beta(R_E \parallel R_L)) = 16.8 \text{ k}\Omega$$

$$Z_{out} = \frac{r_{\pi}}{\beta} \parallel R_E \approx \frac{r_{\pi}}{\beta} = \frac{1.33 \text{ k}}{100} = 13.3 \Omega$$

$V_{omax} = ?$; punto Q por debajo de M.E.S $\Rightarrow i_{cmax} = I_{CQ}$

pero $i_{cmax} = \frac{i_{cmax} R_E}{R_E + R_L}$ y $V_{omax} = i_{cmax} R_L$

$$\Rightarrow V_{omax} = i_{cmax} (R_E \parallel R_L) = I_{CQ} (R_E \parallel R_L) = 3.7 \text{ (V)}$$

$$V_{imax} = \frac{V_{omax}}{|A_v|} \approx \frac{V_{omax}}{|1|} \approx 3.7 \text{ (V)}$$

$$P_L = \frac{V_{omax}^2}{2R_L} = \frac{(3.7)^2}{2(3.8 \text{ k})} = 1.8 \text{ mW}$$


$$P_{OC} = V_{CC} I_{CQ} = 15(1.95 \text{ mA}) = 29.25 \text{ mW}$$

$$\eta\% = \frac{P_L}{P_{OC}} \times 100\% = 6.15\%$$

2. Diseñar para $A_v = -15$; $A_i = -5$; $V_{CC} = 25$; $\beta = 100$
M.E.S

Para M.T.P:

$$R_C = R_L = 500$$

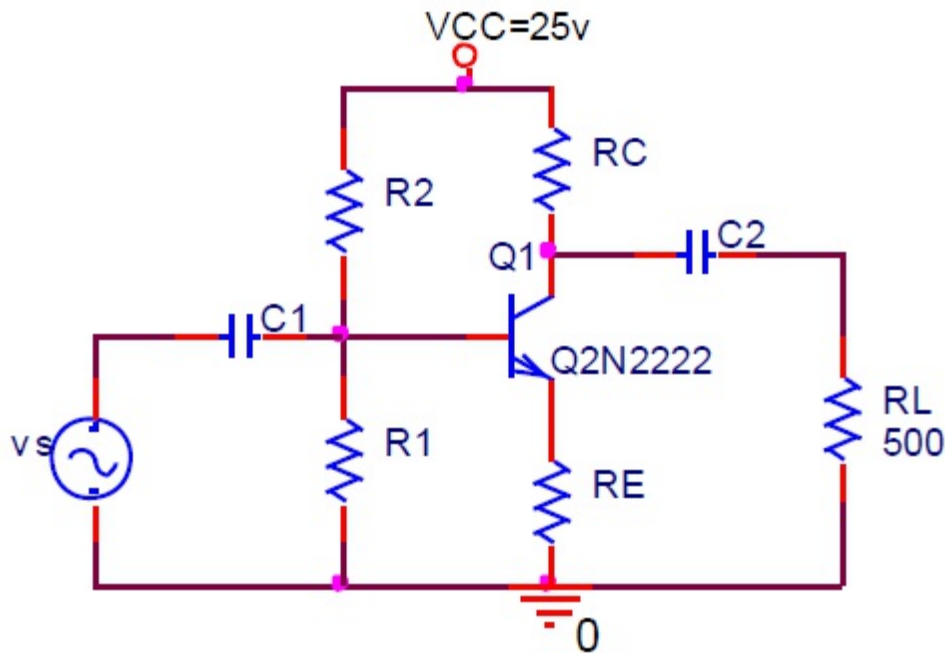

Assumiendo que $\beta R_E \gg r_{\pi}$, la ganancia de voltaje es:

$$A_v \approx - \frac{(R_C \parallel R_L)}{R_E} = -15 \Rightarrow R_E = \frac{-(R_C \parallel R_L)}{-15}$$

$$\Rightarrow R_E = \frac{R_C \parallel R_L}{15} = \frac{250}{15} = 16.6$$

Para M.E.S $I_{CO} = \frac{V_{CC}}{R_{AC} + R_{DC}}$

$$R_{DC} = R_C + R_E = 516.6 \Omega$$

$$R_{AC} = R_E + (R_C \parallel R_L) = 266.6$$


$$\Rightarrow I_{CO} = \frac{25}{516.6 + 266.6} = 31.9 \mu A$$

$$\Rightarrow r_{\pi} = \frac{\beta 26 \text{ mV}}{I_{CQ}} = \frac{100(26)}{31.9} = 81.5$$

$$\beta R_E = 100(16.6) = 1.66 \text{ k} \gg 81.5 \Omega \Rightarrow R_E = 16.6 \Omega$$

Para hallar R_B usamos la ganancia de corriente A_i :

Modelo AC:

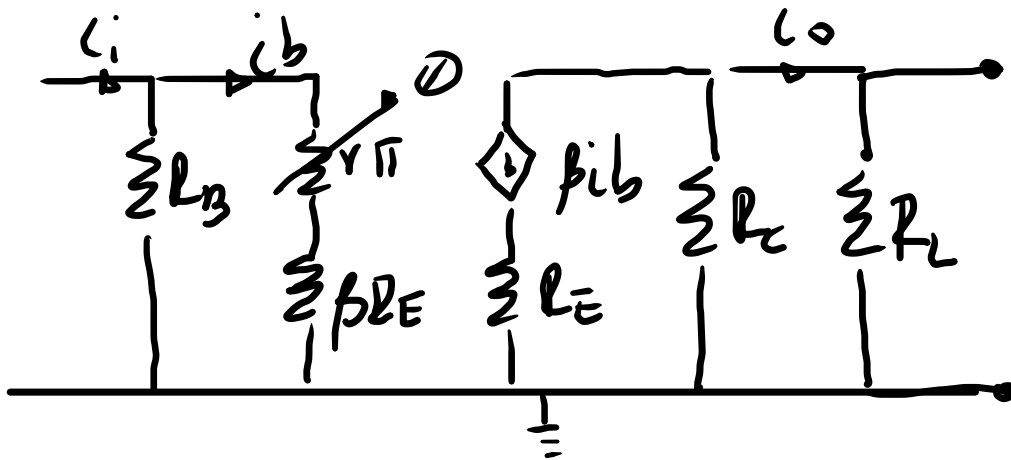

$$i_o = - \frac{\beta i_b R_C}{R_C + R_L}$$

$$i_b = \frac{i_i R_B}{R_B + \beta R_E}$$

$$\beta R_E \gg r_{\pi}$$

$$\Rightarrow \frac{i_o}{i_i} = - \frac{\beta R_B R_C}{(R_C + R_L)(R_B + \beta R_E)} = -5$$

$$\Rightarrow \frac{\beta R_B R_C}{R_C + R_L} = 5 R_B + 5 \beta R_E \Rightarrow \frac{\beta R_B R_C}{R_C + R_L} - 5 R_B = 5 \beta R_E$$

$$\Rightarrow R_B \left(\frac{\beta R_C}{R_C + R_L} - 5 \right) = 5 \beta R_E \Rightarrow R_B = \frac{5 \beta R_E}{\left(\frac{\beta R_C}{R_C + R_L} - 5 \right)} = 184.4 \Omega$$

De la malla de entrada en DC:

$$V_{BB} = \frac{I_{CQ} R_B}{\beta} + V_{BE} + I_{CQ} R_E = 1.29 \text{ (V)}$$

$$R_1 = \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}} = 194.4 \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_B V_{CC}}{V_{BB}} = 3.57 \text{ K}\Omega.$$