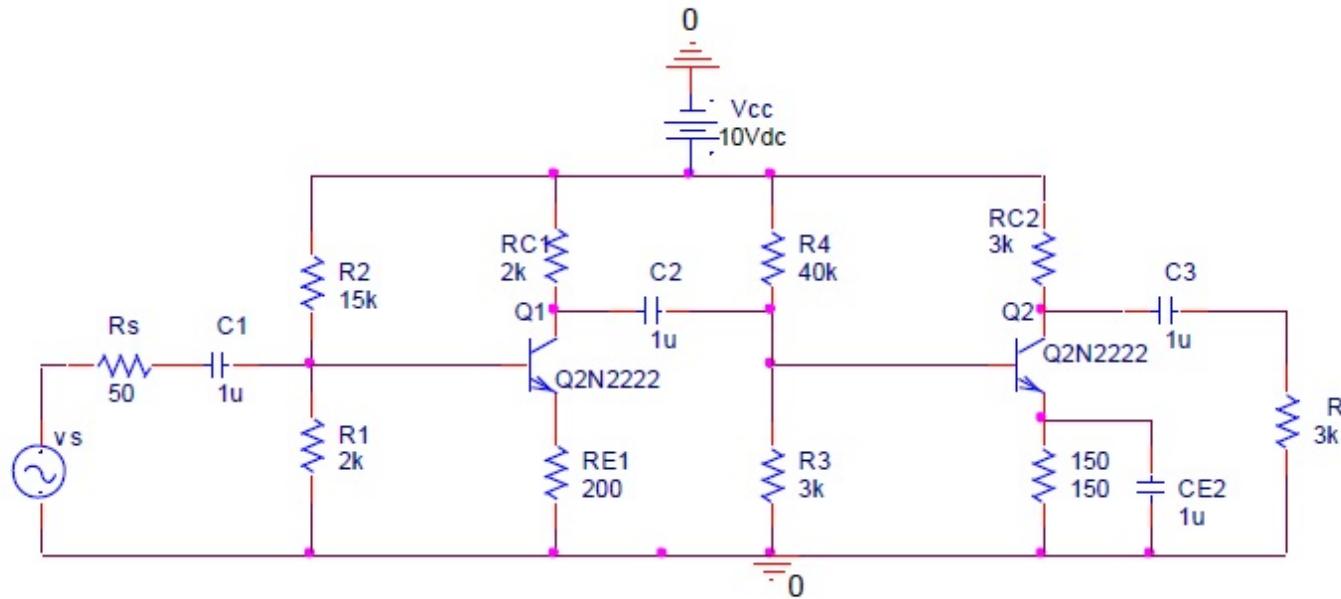


1. Para el siguiente amplificador de dos etapas:



$\beta_1 = \beta_2 = 100$ ,  $f_T = 500$  MHz,  $C_{bc} = 10$  pF,  $C_o$  = despreciable.

Etapas 1

$$R_{B1} = R_1 \| R_2 = 1.76 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB1} = \frac{V_{cc} R_1}{R_1 + R_2} = 1.18 \text{ (v)}$$

Etapas 2.

$$R_{B2} = 2.8 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB2} \approx 0.7 \text{ (v)}$$

Realizar:

- El análisis para frecuencias medias (DC y AC).
- El análisis para frecuencias bajas con gráfica.
- El análisis para frecuencias altas con gráfica.

## Analisis Para frecuencias medias

Etapas 1 (DC)

L.V. V en malla de entrada:

$$V_{BB1} = \frac{I_{C1} R_{B1}}{\beta} + V_{BE} + I_C R_E$$

Etapas 2 (DC)

L.V. X en malla de entrada:

$$V_{BB2} = \frac{I_{C2} R_{B2}}{\beta} + V_{BE} + I_C R_E$$

$$\Rightarrow I_{CQ_1} = \frac{V_{BQ_1} - V_{BE}}{\frac{R_{BS}}{\beta} + R_{E1}} = 2.2 \text{ mA}$$

L.V.K en malla de salida:

$$V_{CC} = I_{C1} R_{C1} + V_{CE1} + I_{C1} R_{E1}$$

$$\Rightarrow V_{CE1} = V_{CC} - I_{CQ_1} (R_{C1} + R_{E1})$$

$$V_{CE1} = 5.16 \text{ V}$$

$$I_{C1\max}(V_{CE}=0) = \frac{V_{CC}}{R_{C1}+R_{E1}} = 4.5 \text{ mA}$$

$$V_{CE1\max}(I_C=0) = V_{CC} = 10 \text{ V}$$

$$\Rightarrow I_{CQ_2} = \frac{V_{BQ_2} - V_{BE}}{\frac{R_{BS}}{\beta} + R_{E2}} \approx 0$$

L.V.K en malla de salida:



$$V_{CC} = I_{C2} R_{C2} + V_{CE2} + I_{C2} R_{E2}$$

$$V_{CE2} = V_{CC} = 10 \text{ V}$$

$$I_{C2\max}(V_{CE}=0) = \frac{V_{CC}}{R_{C2}+R_{E2}} = 3.17 \text{ mA}$$

$$V_{CE2\max}(I_C=0) = V_{CC} = 10 \text{ V}$$


:

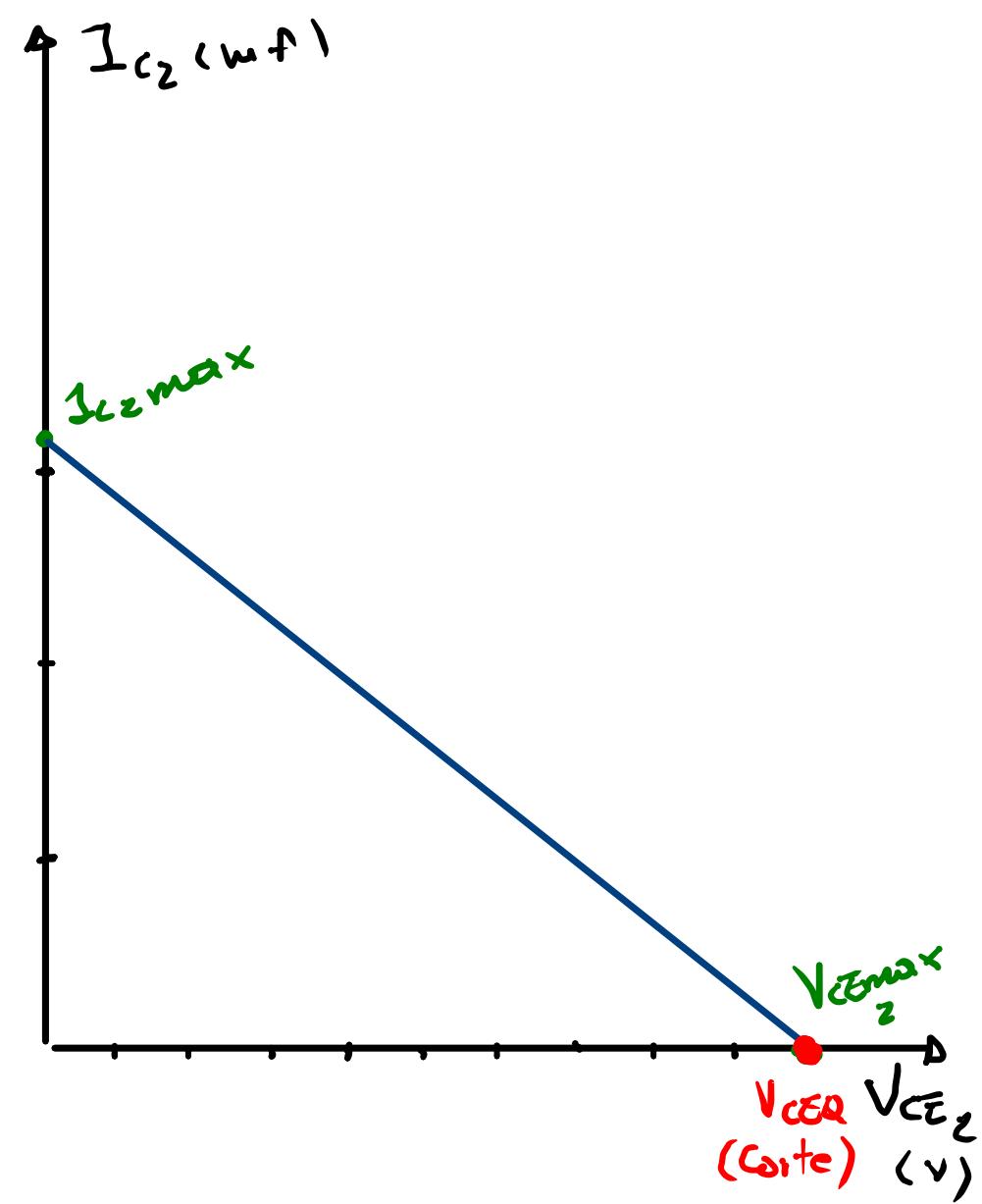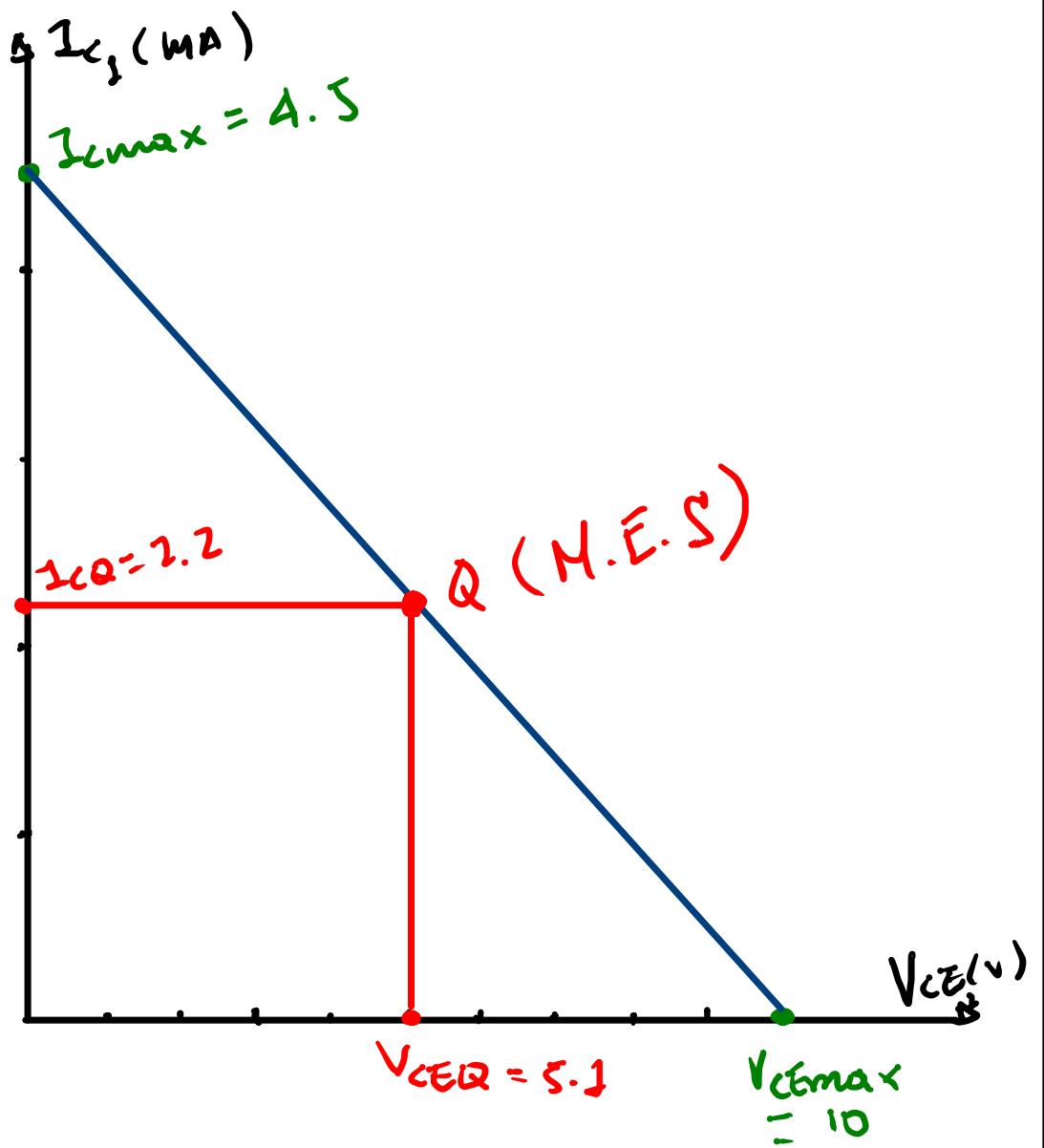

Analisis AC - Etapa 2

$$r_{T2} = \frac{\beta 26mV}{I_{DC}} = \frac{\beta 26mV}{V_{CC}/\alpha_2} = 780 \Omega$$

$$R_{B2} = 2.8 k\Omega$$

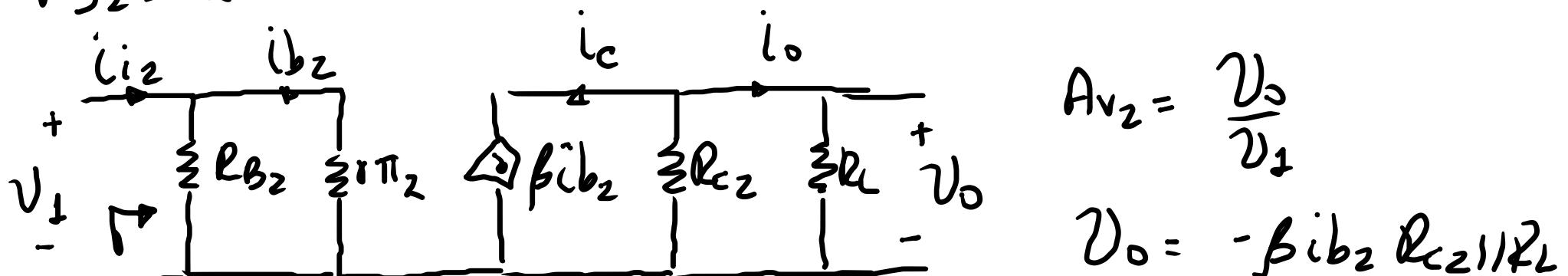

$$A_{V2} = \frac{V_0}{V_1}$$

$$V_0 = -\beta i_b2 R_{C2} // R_L$$

$$V_1 = i_b2 r_{T2} \Rightarrow A_{V2} = -\frac{\beta i_b2 R_{C2} // R_L}{i_b2 r_{T2}} = -192.3$$

$$A_{i2} = \frac{i_0}{i_{i2}} ; \quad i_0 = -\frac{\beta i_b2 R_{C2}}{R_{C2} + R_L} ; \quad i_b2 = \frac{i_{i2} R_{B2}}{R_{B2} + r_{T2}}$$

$\Rightarrow$  Reemplazando  $i_b2$  en  $i_0$ :

$$\frac{i_0}{i_{i2}} = \boxed{A_{i2} = -\frac{\beta R_{C2}}{(R_{C2} + R_L)} - \frac{R_{B2}}{(R_{B2} + r_{T2})} = -39.1}$$


$$Z_{out2} = Z_{out} = R_{C2} = 3k\Omega$$

$$Z_{in2} = R_C = r_{T2} // R_{B2} = 610 \Omega$$

Análisis A.C → Etapa 1  $R_{B1} = 1.76 \text{ k}\Omega$

$$r_{T1} = \frac{\beta 26 \text{ mV}}{I_{CQ1}} = 1.18 \text{ k}\Omega$$

$$R_L' = Z_{in1} = 610 \Omega$$

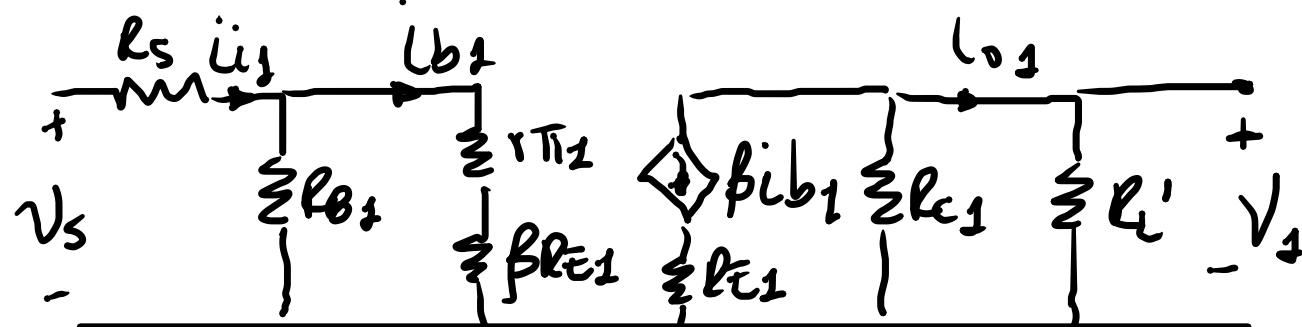

$$(r_{T1} + \beta R_E1) \parallel R_{B1} \gg R_s ?$$

$1.18 \text{ k} \ggg 50 \text{ ?}$

Sí, se puede omitir  $R_s$  !!

$$A_{v1} = \frac{V_1}{V_s}; \quad V_1 = -\beta i_b1 R_{c1} \parallel R_L'$$

$$V_s = i_b1 (r_{T1} + \beta R_E1)$$

$$\Rightarrow A_{v1} = -\frac{\beta i_b1 R_{c1} \parallel R_L'}{(r_{T1} + \beta R_E1) i_b1} = -2.2$$

$$A_{i1} = \frac{i_{o1}}{i_{i1}}; \quad i_{o1} = -\frac{\beta i_b1 R_{c1}}{R_{c1} + R_L'}; \quad i_{b1} = \frac{i_{i1} R_{B1}}{R_{B1} + r_{T1} + \beta R_E1}$$

$$\Rightarrow A_{i1} = -\frac{\beta R_{c1} R_{B1}}{(R_{c1} + R_L') (R_{B1} + r_{T1} + \beta R_E1)} = -5.88$$

$$Z_{in1} = Z_{in} = (r_{T1} + \beta R_E1) \parallel R_{B1} = 1.62 \text{ k}\Omega$$

En total :

$$A_{VT} = A_{V_3} * A_{V_2} = (-2.2)(-192.3) = 423.1$$

$$A_{LT} = A_{I_2} * A_{I_2} = (-5.88)(-39.1) = 229.9$$

$$Z_{in} = Z_{in1} = 1.62 \text{ k}\Omega$$


$$Z_{out} = Z_{out2} = 3 \text{ k}\Omega$$

Analisis para frecuencias bajas:

Para  $C_2$ :  $\rightarrow$  Cero en el origen

Polo en  $\omega_{p1} = \frac{1}{C_1 R_{eq1}}$
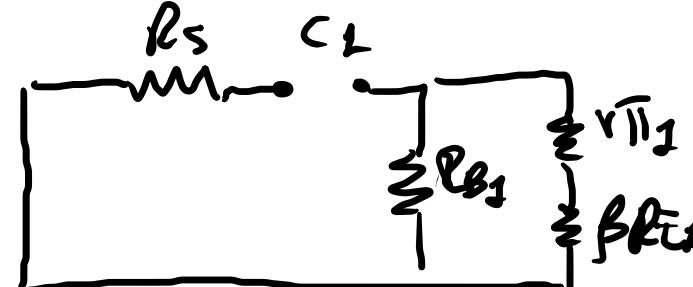
$$R_{eq1} = [(sT_1 + \beta R_{E2}) \parallel R_{B1}] + R_s$$




$$R_{eq1} = 1.67 \text{ k}\Omega \Rightarrow \omega_{p1} = \frac{1}{1.67 \text{ k} * 1 \mu\text{F}} = 598.8 \text{ rad/s}$$

Para  $C_2 \rightarrow$  Cero en el origen

$$\text{Polo en } \omega_{p2} = \frac{1}{R_{eq2} C_2}$$

$$R_{eq2} = [(r_{T12} + \beta R_E2) \parallel R_{B2}] + R_{C1}$$

$$R_{eq2} = 4.38 \text{ k}\Omega$$

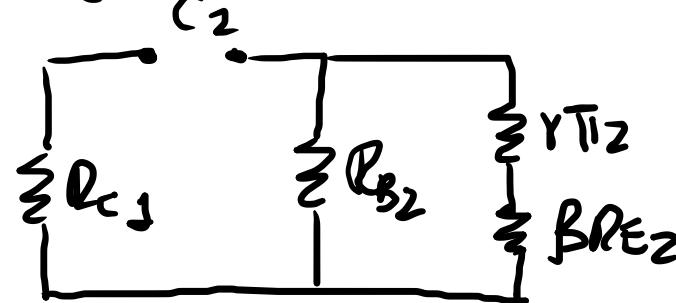


$$\Rightarrow \omega_{p2} = \frac{1}{4.38 \times 2 \mu F} = 228.3 \text{ rad/s.}$$

Para  $C_3 \rightarrow$  Cero en el origen

$$\text{Polo en } \omega_{p3} = \frac{1}{R_{eq3} C_3}$$

$$R_{eq3} = R_{C2} + R_L = 6 \text{ k}\Omega$$

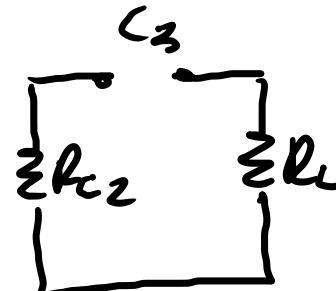
$$\omega_{p3} = \frac{1}{6 \times 4 \mu F} = 166.6 \text{ rad/s}$$



$$\text{Para } C_{E2} \rightarrow \text{Cero en } \omega_{z1} = \frac{1}{L_{C2} C_{E2}} = \frac{1}{150 \times 1 \mu F} = 6.66 \text{ krad/s}$$

$$\text{Polo en } \omega_{p4} = \frac{1}{R_{eq4} C_{E2}}$$
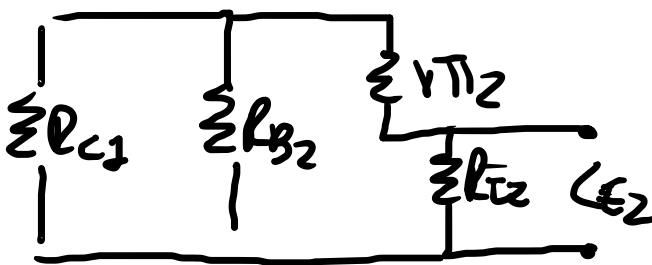
$$R_{eq4} = \frac{(R_{C2} \parallel R_{B2}) + r_{T12} \parallel R_{E2}}{\beta} = 17.2 \text{ }\Omega$$



$$\omega_{p4} = \frac{1}{1 \mu F \times 17.2}$$


$$\omega_{p4} = 58.14 \text{ krad/s}$$

$$\omega_{p_3} < \omega_{p_2} < \omega_{p_1} < \omega_{z_1} < \omega_{p_4}$$

$$166.6 < 228.3 < 598.3 < 6.66 \text{ K} < 58.14 \text{ K}$$

$|AV_T|$
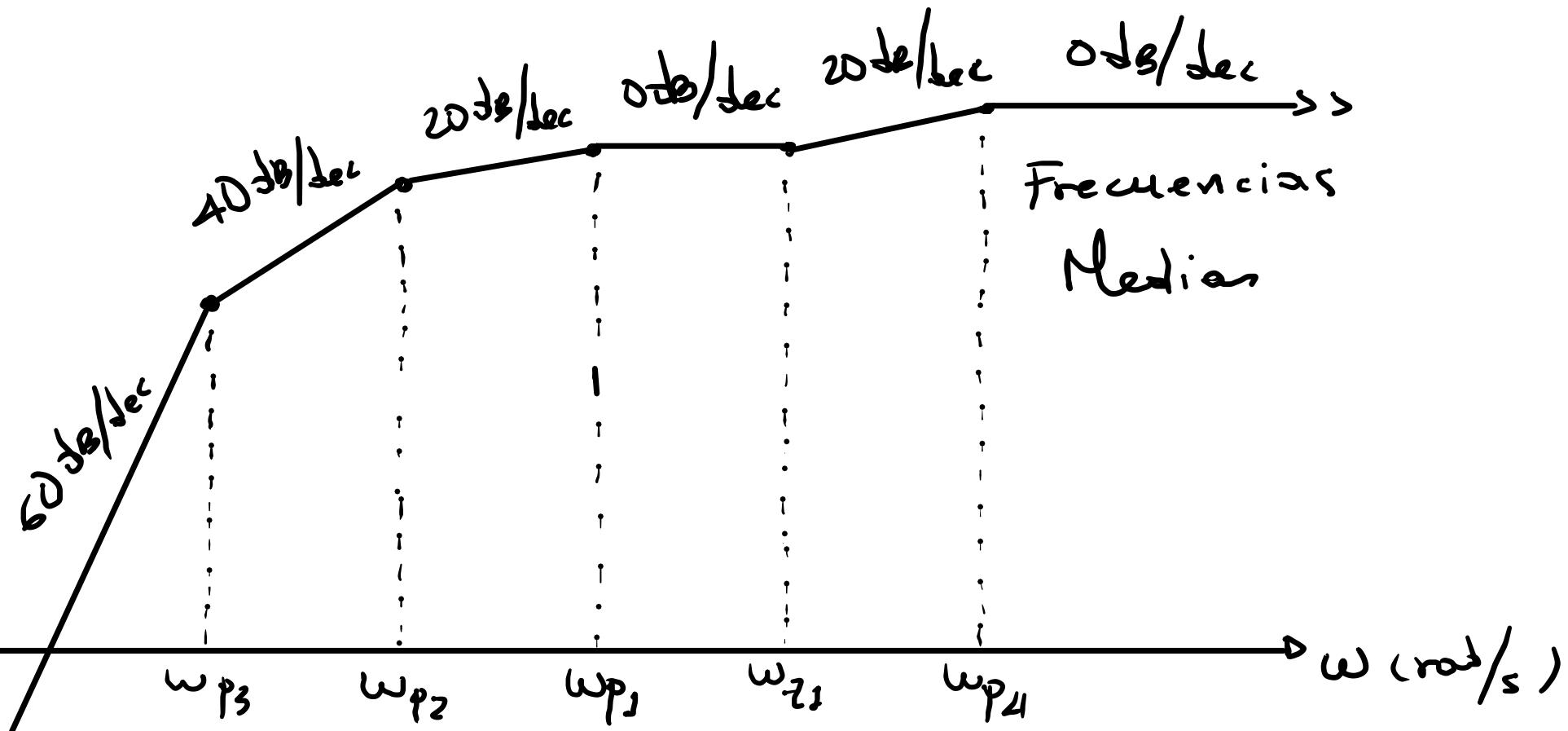
$$\omega_L = \omega_{p_4} = 58.14 \frac{\text{K rad}}{\text{s}}$$



Analisis para frecuencias altas:

Hallamos:  $C_{be_1}$  y  $C_{be_2}$ :

$$C_{be_1} = \frac{g_m}{\omega_T}; \quad g_m = \frac{1}{r_{e_1}}; \Rightarrow C_{be_1} = 26.9 \text{ pF}$$

$$C_{be_2} = \frac{g_m}{\omega_T}; \quad g_m = \frac{I_{DC}}{26mV}; \Rightarrow C_{be_2} = 40.8 \text{ pF}$$

Aplicamos Teorema de Miller para  $C_{bc_1}$  y  $C_{bc_2}$ :

$$CM_1 = C_{bc_1} (1 - A_{v1}) = 10 \text{ pF} (1 + 2.2) = 32 \text{ pF}$$

$$CM_2 = C_{bc_1} (1 - 1/A_{v2}) = 10 \text{ pF} (1 + 1/2.2) = 14.5 \text{ pF}$$

$$CM_3 = C_{bc_2} (1 - A_{v2}) = 10 \text{ pF} (1 + 1/192.3) = 1.93 \text{ nF}$$

$$CM_4 = C_{bc_2} (1 - 1/A_{v2}) = 10 \text{ pF} (1 + 1/192.3) \approx 10 \text{ pF}$$

El circuito en alta frecuencia queda:



$$R_{eq_1} = R_{B1} \parallel (r_{\pi 1} + \beta R_{E1}) = 1.62k$$

$$C_{eq_1} = CM_1 + Cbe_1 = 32\text{pF} + 26.9\text{pF} = 58.9\text{pF}$$

$$\text{Polo en } \omega_{p_5} = \frac{1}{(R_{eq_1} \parallel R_S) * C_{eq_1}} = 350 \text{ Mrad/s.}$$

$$R_{eq_2} = R_{C2} \parallel R_{B2} \parallel r_{\pi 2} = \left( \frac{1}{2k} + \frac{1}{2.8k} + \frac{1}{780} \right)^{-1} = 467.5 \Omega$$

$$C_{eq_2} = CM_2 + Cbe_2 + CM_3 = 40.8\text{pF} + 14.5\text{pF} + 1.93\text{nF} = 1.98\text{nF}$$

$$\text{Polo en } \omega_{p_6} = \frac{1}{467.5 * 1.98\text{nF}} = 1.08 \text{ Mrad/s}$$

$$R_{eq_3} = R_{C_2} || R_L = 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$C_{eq_3} = C_{M4} = 10 \text{ pF}$$

$$\omega_{P7} = \frac{1}{R_{eq_3} C_{eq_3}} = \frac{1}{1.5 \text{ k} \times 10 \text{ pF}} = 66.6 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{P6} < \omega_{P7} < \omega_{P5}$$

$$1.08 \text{ M} < 66.6 \text{ M} < 350 \text{ M}$$

$\rightarrow |Avr|$

