



Pre-Informe Electrónica Analógica

Integrantes:

Jaime Iriarte

Juan Felipe Penagos

Sebastian De Valdenebro

## Resultados Simulación Montaje 1

PL : 198 mW

## Resultados Simulación Montaje 2

ICQ : 1.351 mA

I : 318.3  $\mu$ A

VBB : 634.4 mV

Io Max: 67mA

Vo Max: 6.7V

Ai: 44.6

Av: 0.95


PL:0.224 W

PF: 0.29 W

%n: 77.2%

Laboratorio #2

2.

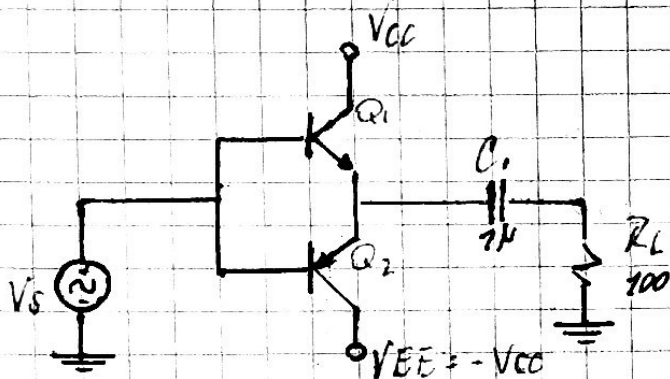


► PL = 200 mW

$$P_L = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$



$$V_{CC} = \sqrt{2 R_L P_L} = 6,32 \text{ V}$$

2.

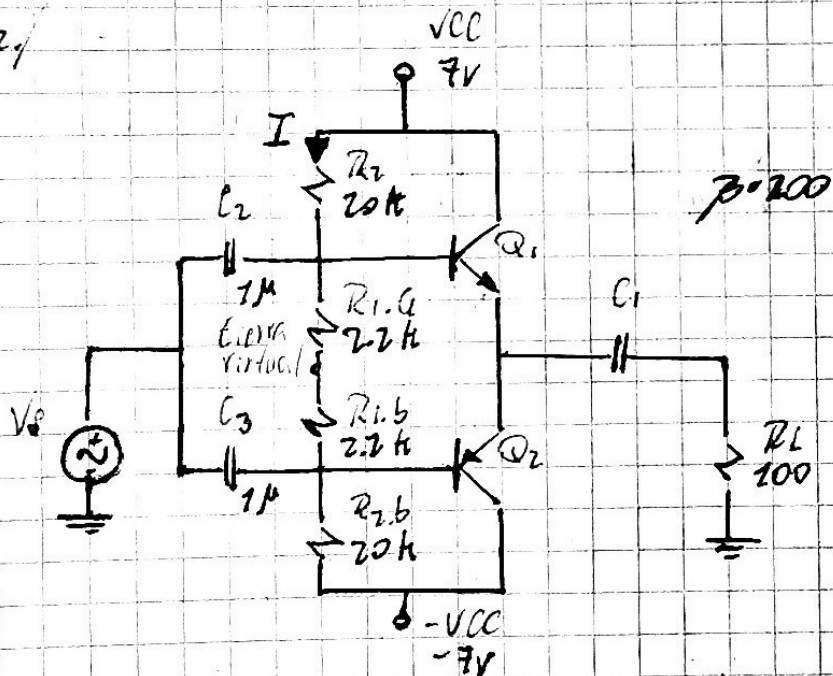

$$\bullet V_{BE} = 0.7$$

### Analysis DC / Symetric /

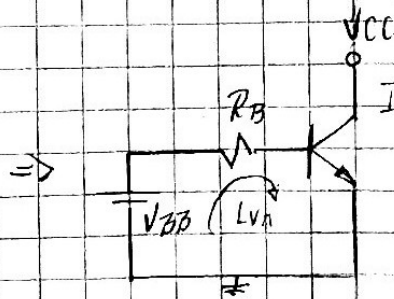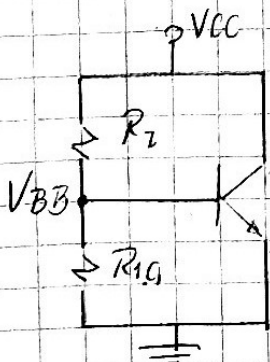

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_{1,2}}{R_{1,2} + R_2} = 0,7V$$

$$R_B = \frac{(R_{1,1} / R_1)}{(R_{1,1} / R_1)} = 1,98 \cdot \text{k}\Omega$$


LuK (malle internu)

$$V_{BB} = \frac{I_C R_B}{\beta} + V_{BE} \Rightarrow I_C = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta}} = 0 \text{ mA}$$

$I_{VH}$  (malla salida)

$$V_{CC} = V_{CE} = V_{CEW}$$

Analysis  $A_i$

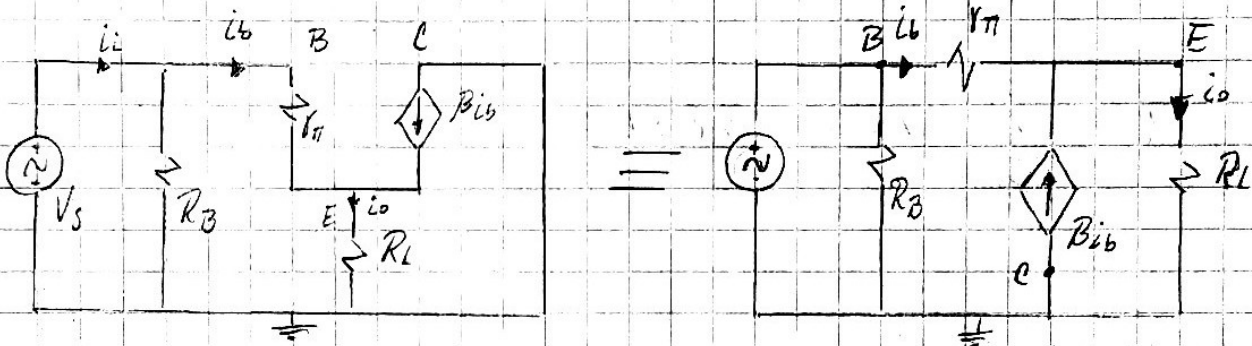

$$I_{Cmax} = \frac{V_{CC}}{R_L} ; I_{DC} = \frac{I_{Cmax}}{\pi} ; I_{DC} = \frac{V_{CC}}{R_L \pi} = 22,28 \text{ mA} \Rightarrow r_{\pi} = \frac{\beta V_{CEW}}{I_{DC}} = 233,4 \Omega$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_s}$$

$$V_o = (i_b + \beta i_b) R_L = i_b R_L (1 + \beta)$$

$$i_b = \frac{V_s - V_o}{r_{\pi}} \Rightarrow V_s = i_b r_{\pi} + V_o \Rightarrow V_s = i_b r_{\pi} + \beta i_b R_L$$

$$V_s = i_b (r_{\pi} + \beta R_L)$$

$$A_v = \frac{i_b R_L (1 + \beta)}{i_b (r_{\pi} + \beta R_L)} = 0,99 \approx 1$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i}$$

$$i_o = \frac{V_o}{R_L} = i_b (1 + \beta) \approx i_b \beta$$

$$V_i \approx V_o \rightarrow (i_i - i_b) R_B \approx i_b R_L (1 + \beta)$$

$$R_B i_i - i_b R_B \approx i_b R_L \beta$$

$$i_b = \frac{i_i R_B}{\beta R_L + R_B}$$

$$A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{\beta R_B}{\beta R_L + R_B} = 18,02$$

$$I = \frac{V_{CC}}{R_B + R_{LQ}} = 2,32 \text{ mA}$$

$$A_v = 1$$

$$A_i = 18,02$$

$$Z_{out} = \frac{V_o}{I_o} = 1,167 \Omega$$

$$Z_{in} = (R_1 + \beta R_L) \parallel R_B = 1803,51 \Omega$$

$$\triangleright P_L = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 0,245 \text{ W}$$

$$\triangleright P_{DCT} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L} = 0,312 \text{ W}$$


$$\eta \% = \frac{P_L}{P_{DCT}} \times 100 = 78,54 \%$$

$$\triangleright I_{Omax} = I_{Cmax} = 0,07 \text{ A}$$


$$I_{Cmax} = \frac{I_{Omax}}{\beta} = \frac{0,07 \text{ A}}{18,02} = 3,8 \text{ mA}$$

$$\triangleright V_{Omax} = R_L I_{Omax} = V_{CC} = 7 \text{ V}$$

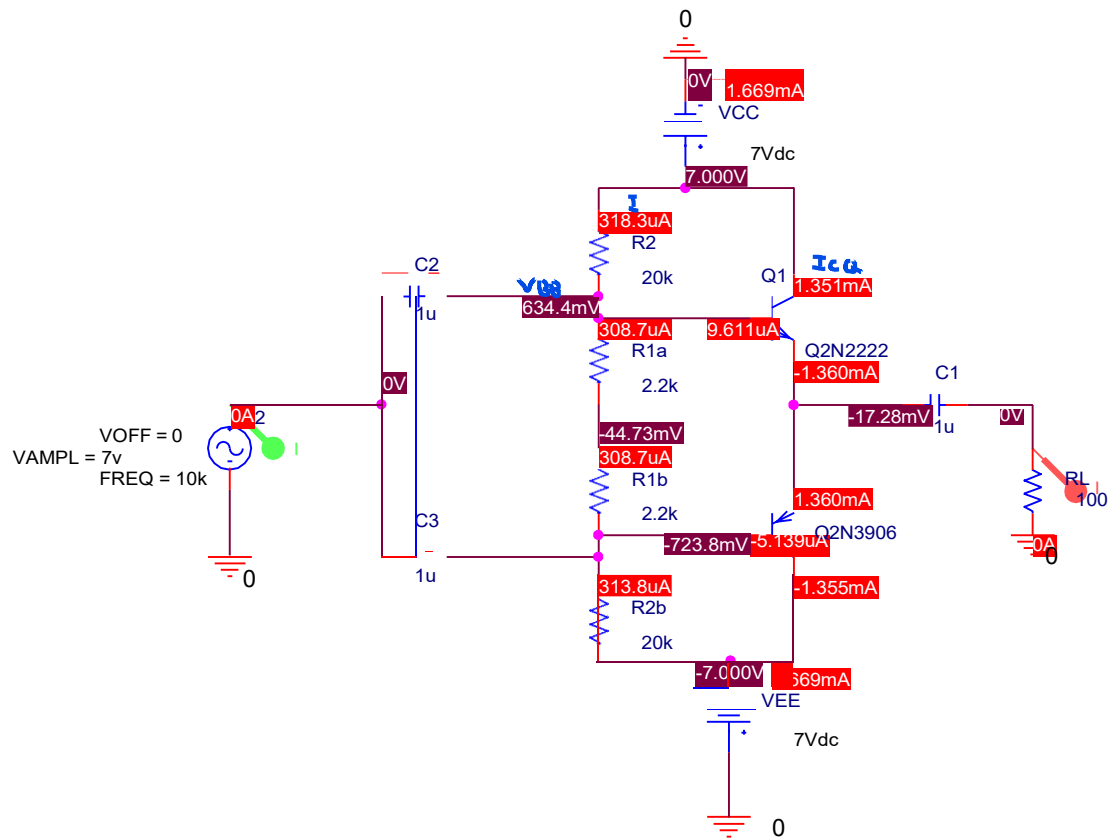
$$V_{i_{max}} = \frac{V_{Omax}}{\beta} = 7 \text{ V}$$



Title		
Montaje2		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	<RevCo
Date:	Monday, April 26, 2021	Sheet 1 of 1

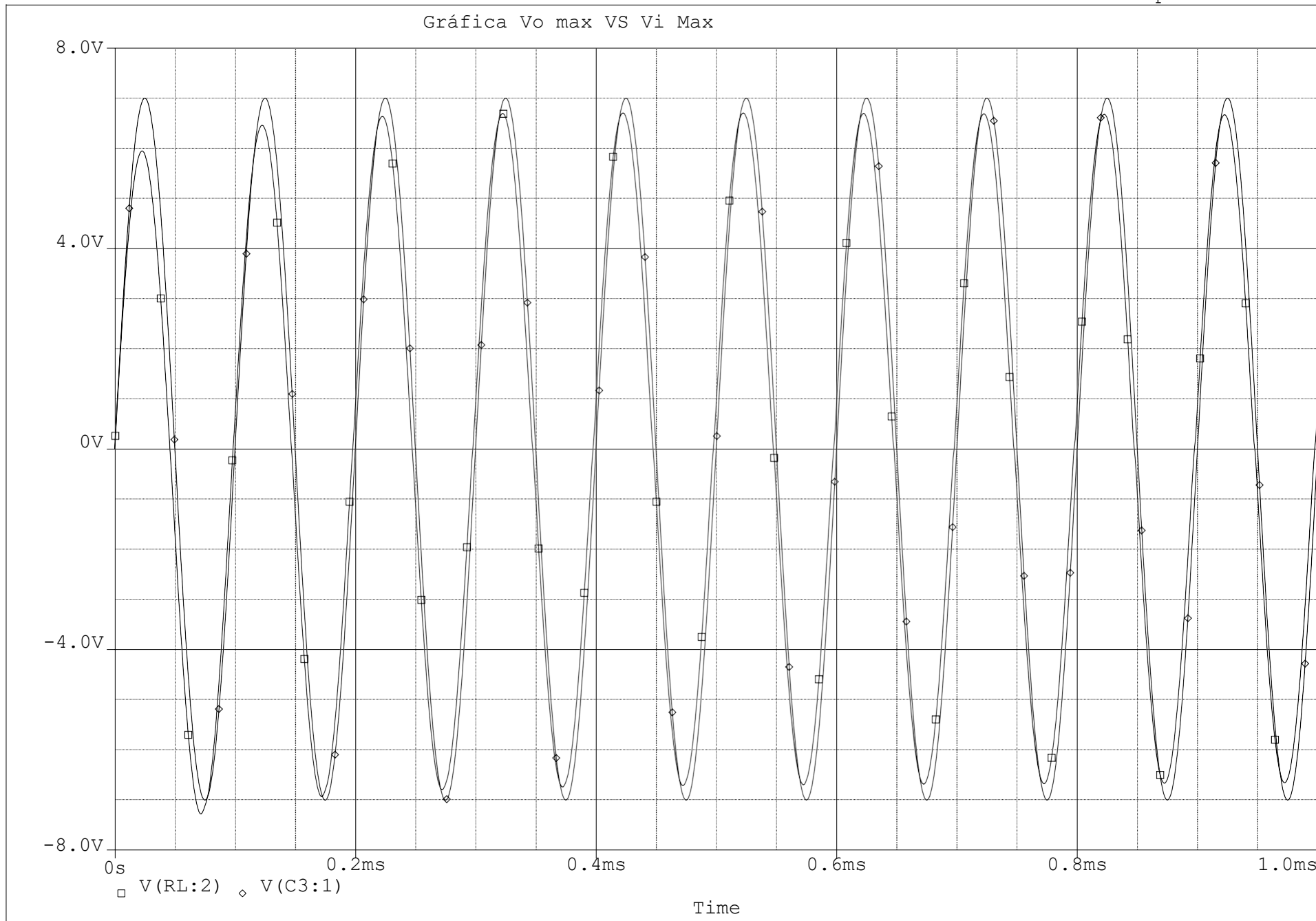



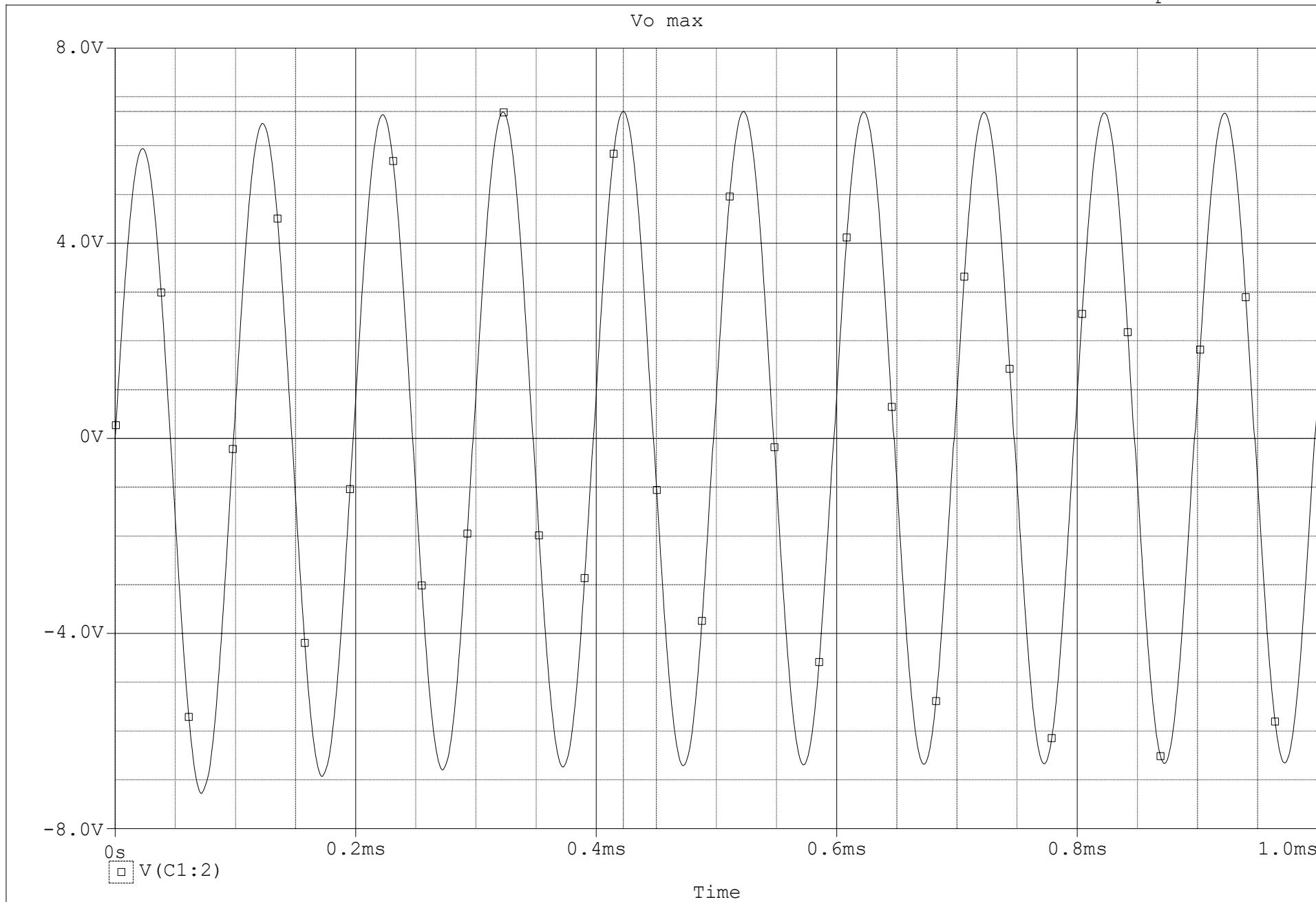

Vo max= 6.7046 V

Date: April 26, 2021

Page 4

Time: 22:19:36




\*\* Profile: "SCHEMATIC1-Bias" Io max Vs Ii max

Date/Time run: 04/26/21 22:22:57

Temperature: 27.0

Io max Vs Ii max

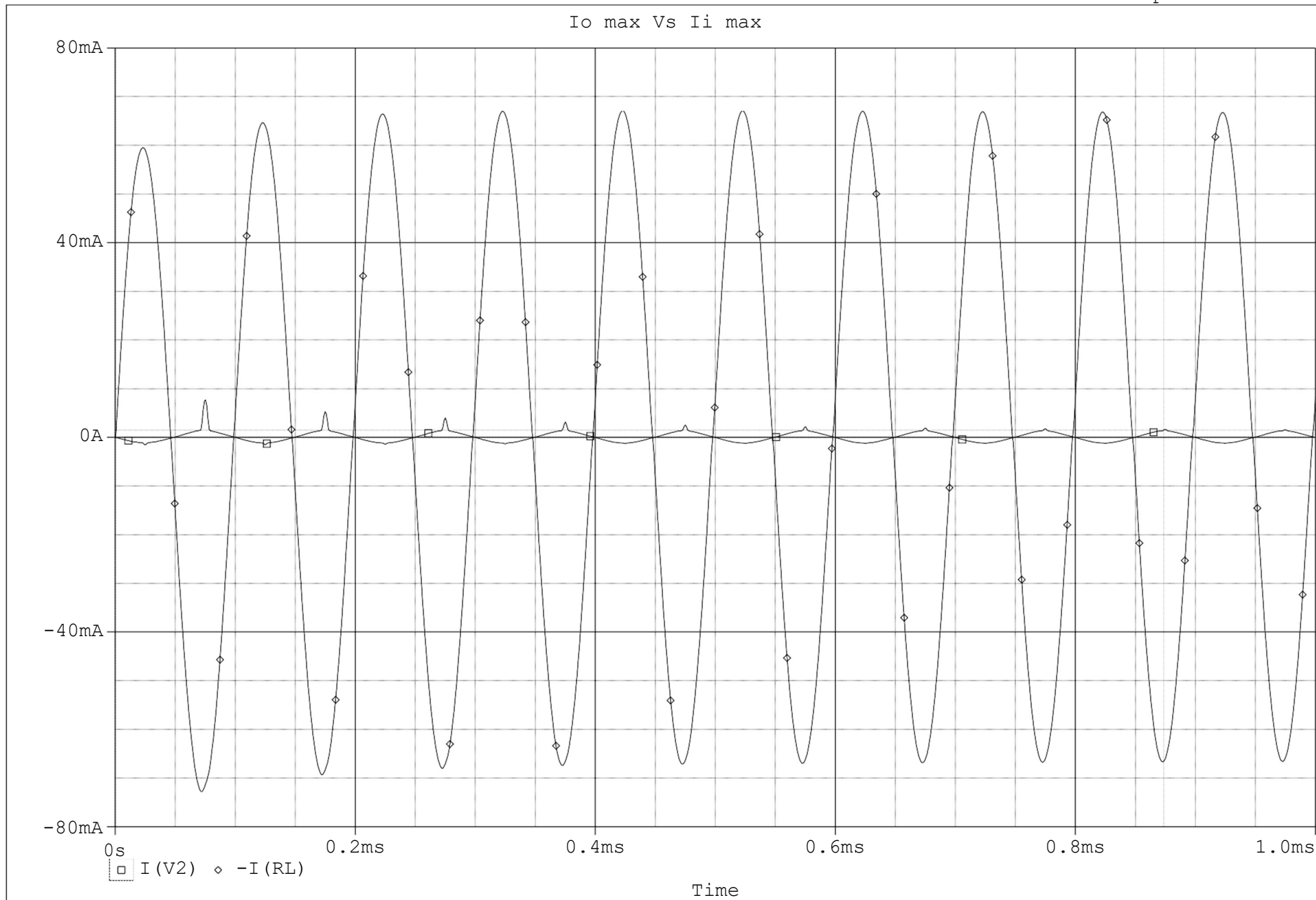



Ii max = 1.4878mA

Date: April 26, 2021


Page 5


Time: 22:24:11

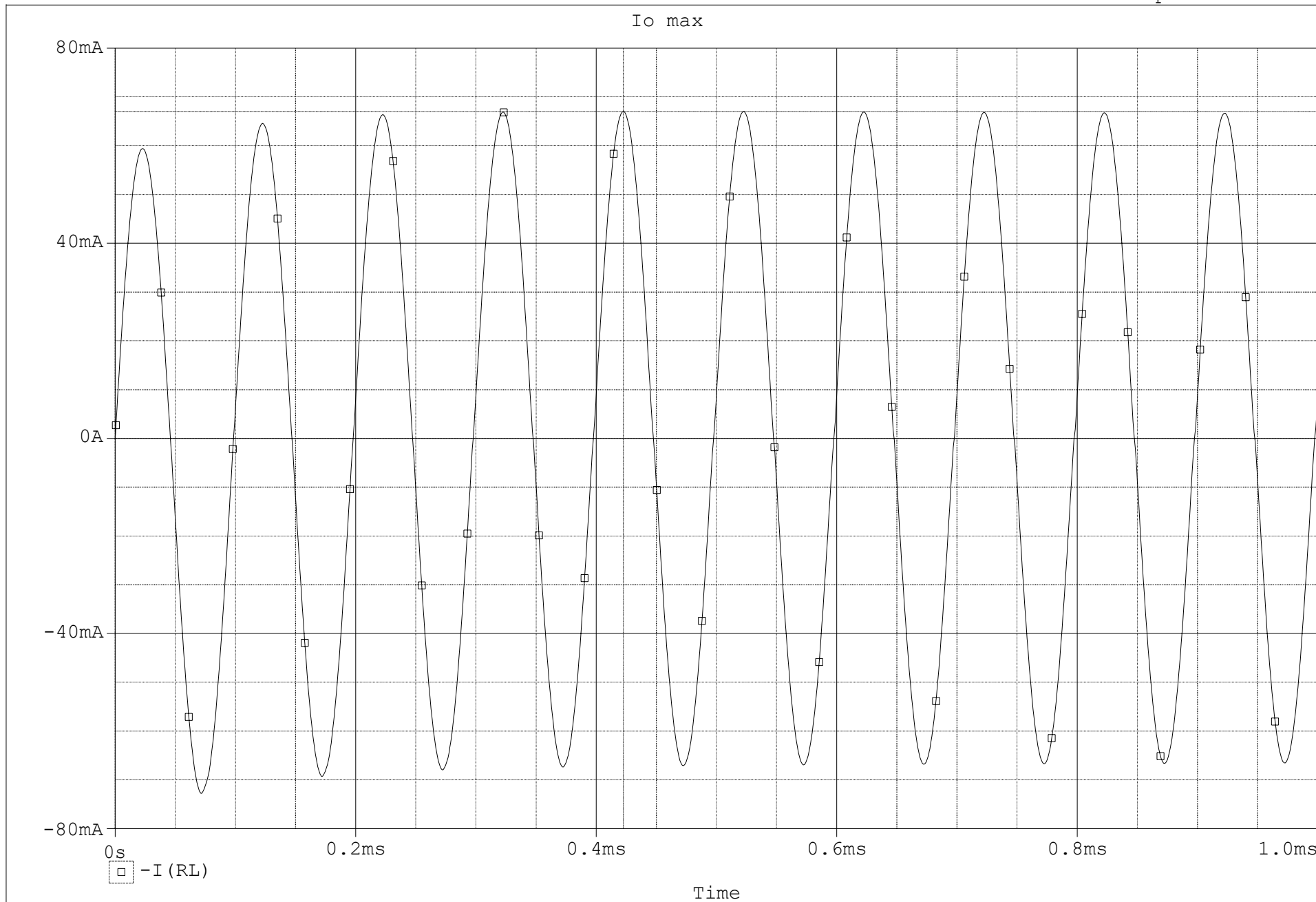

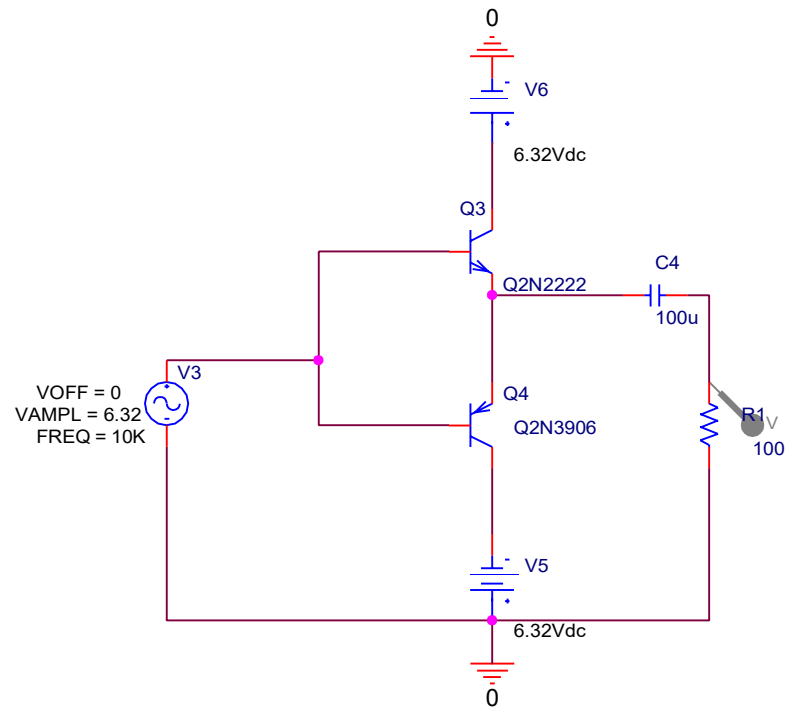

Title		
Montaje 1		
Size	Document Number	Rev
A	<Doc>	<RevCo
Date:	Monday, April 26, 2021	Sheet 1 of 1

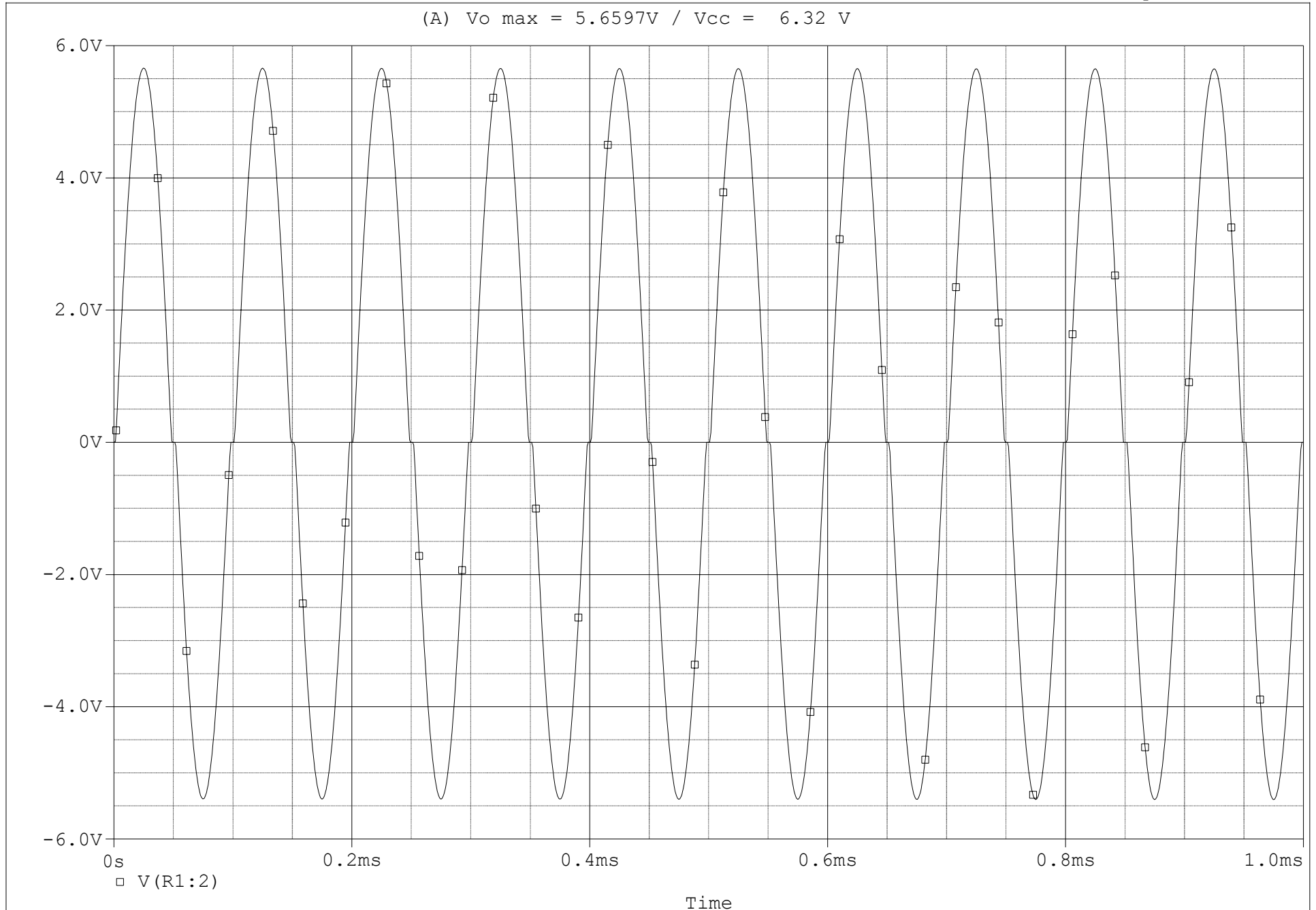

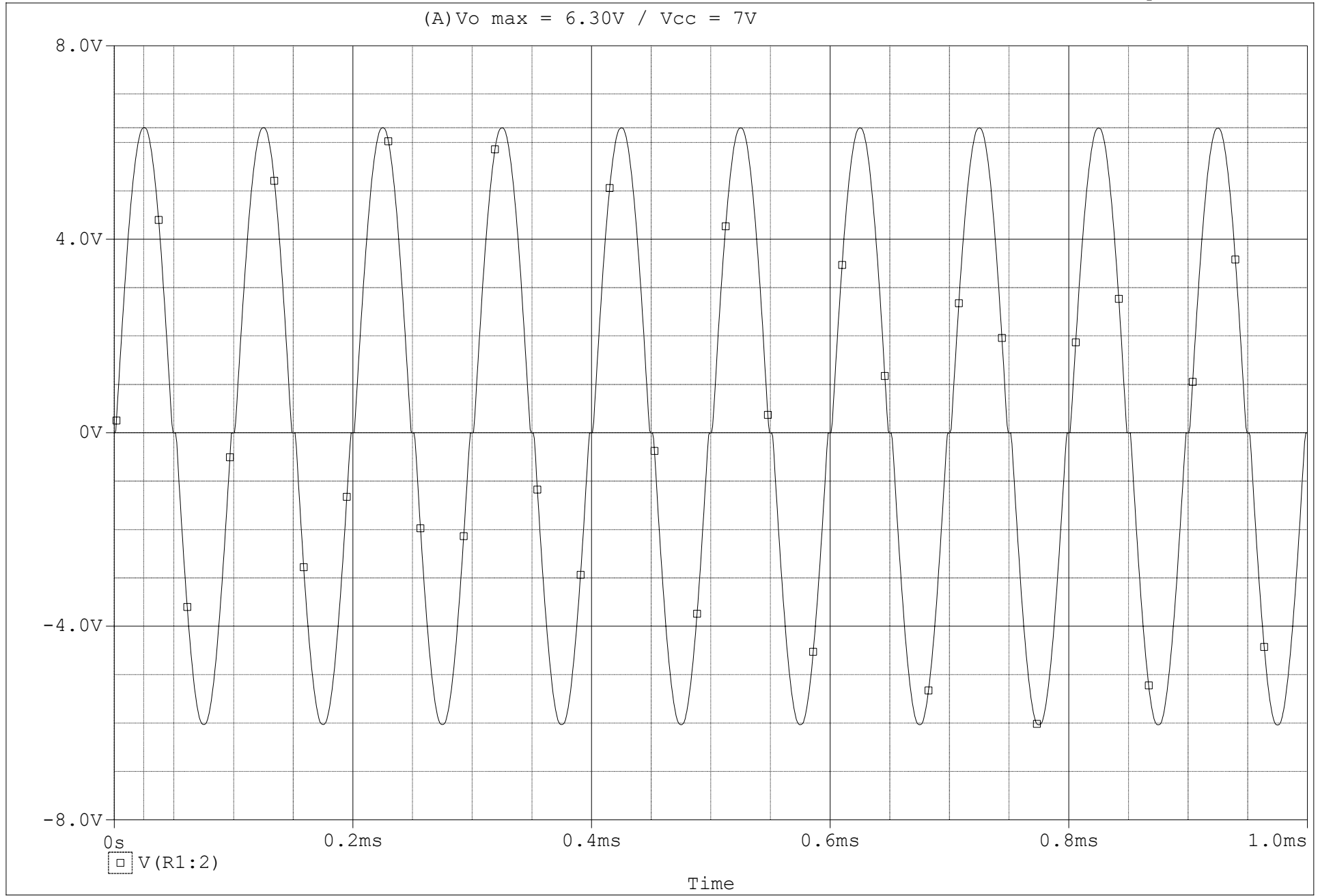

A1: (24.758u, 6.3068) A2: (0.000, 0.000) DIFF(A): (24.758u, 6.3068)